



Последовательн ое соединение проводников


Физика




-8


**Выполнила учитель физики
МОУ СОШ №7 г.п. Талинка Прядко
Л.И.**

2010

г

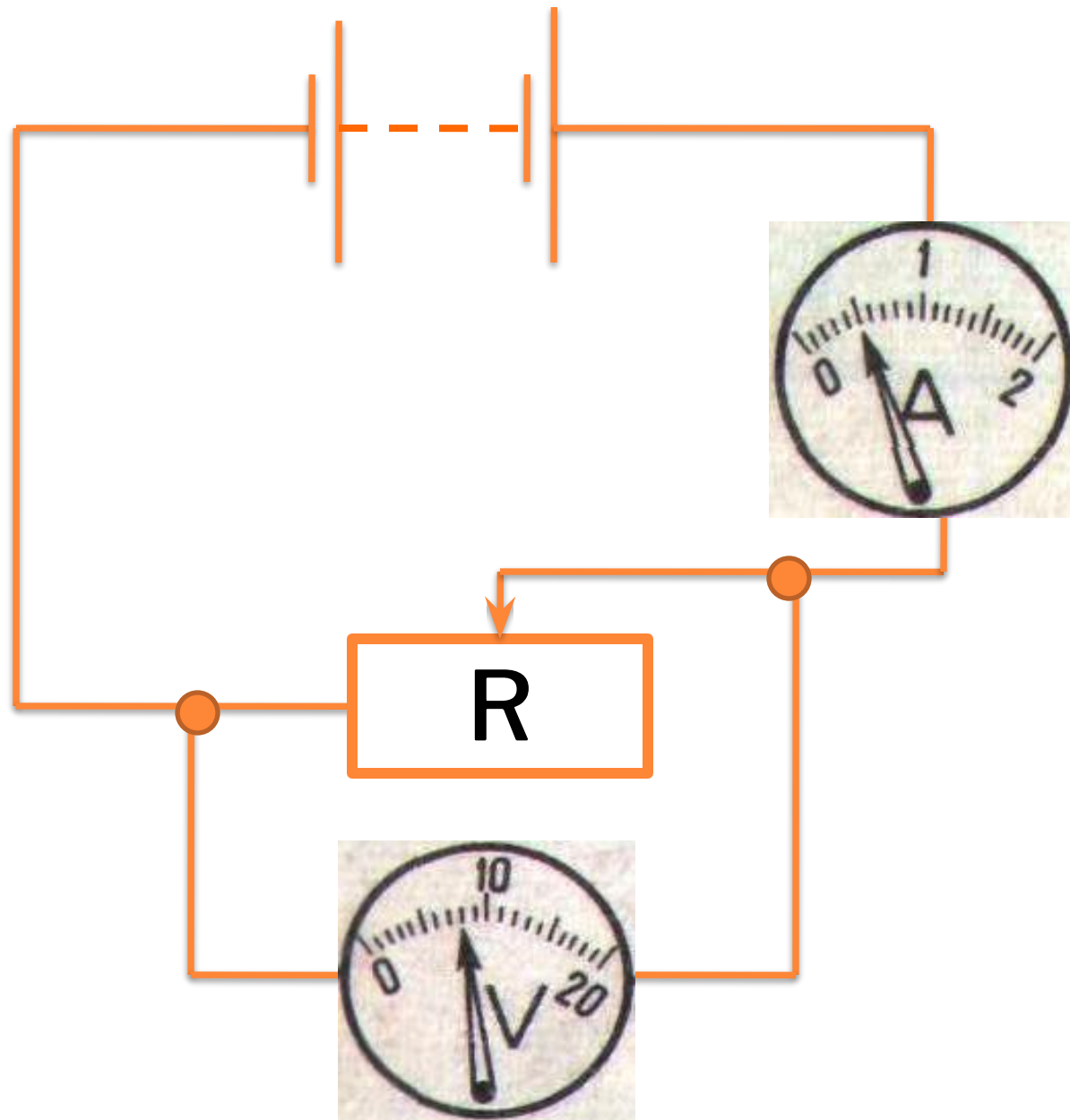

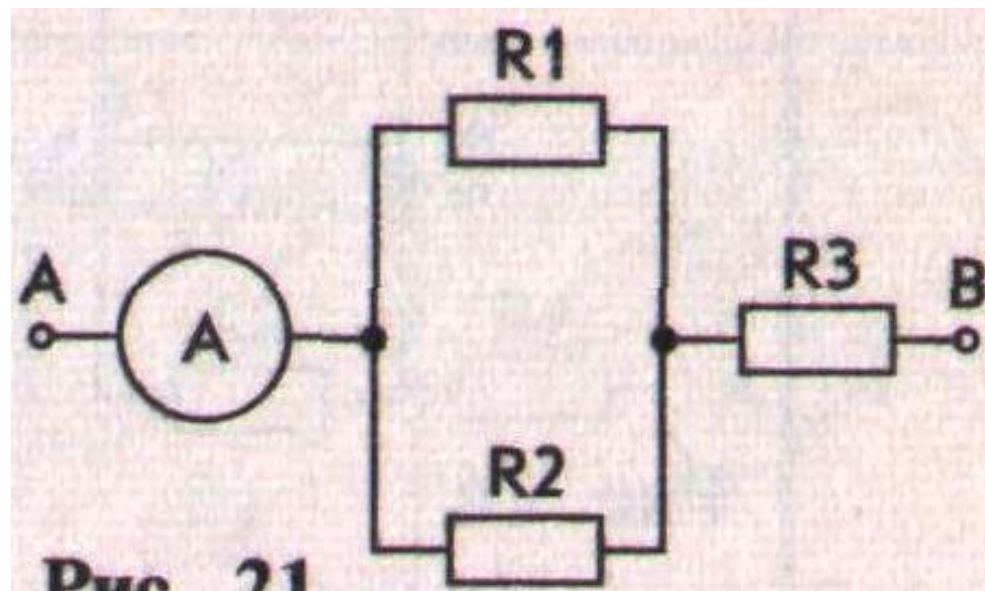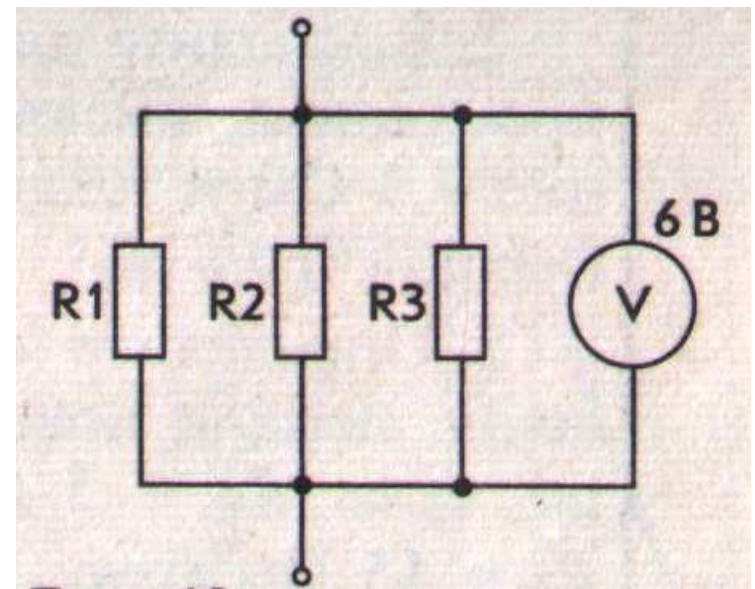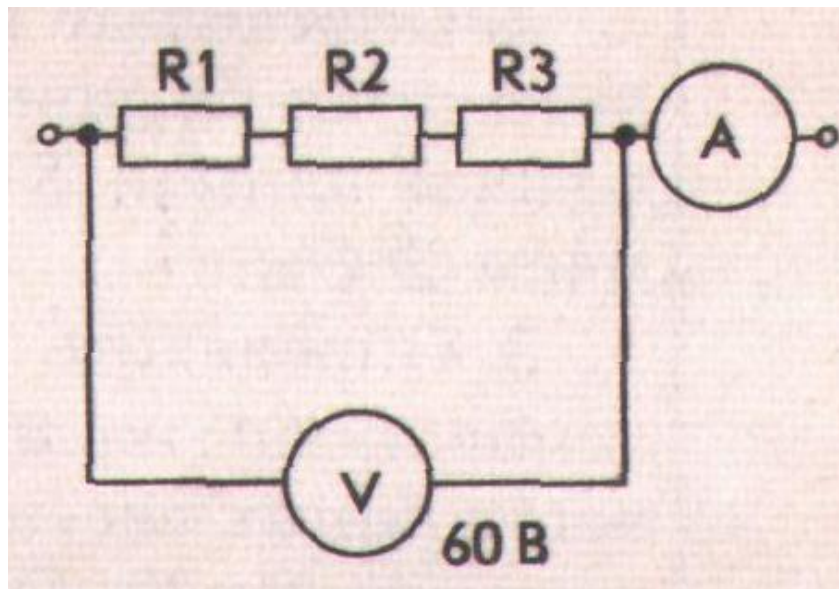

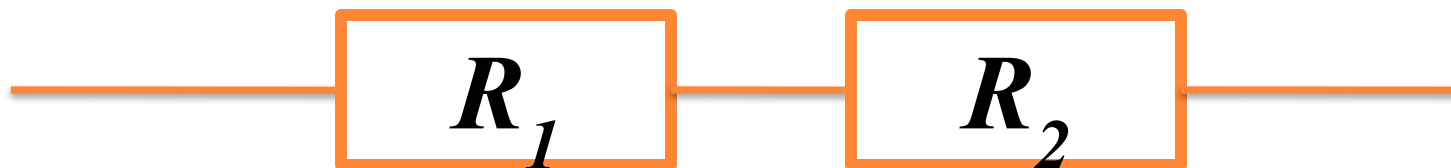

Сила тока в любых

частях цепи

$$I = I_1 = I_2$$

Общее сопротивление

в цепи

$$R = R_1 + R_2$$

Полное напряжение

в цепи

$$U = U_1 + U_2$$



6 Ом

2 Ом

- ☐ Каково общее сопротивление в цепи?
- ☐ Каково показание амперметра, если вольтметр, измеряющий напряжение на первом резисторе показывает **12 В**?
- ☐ Каково показание вольтметра второго резистора?
- ☐ Каково общее напряжение в цепи?

$R = 8 \text{ Ом}$

$I = 2 \text{ А}$

$U_2 = 4 \text{ В}$

$U = 16 \text{ В}$



При последовательном соединении проводников

Сила тока в любых

частях цепи

$$I = I_1 = I_2$$

Общее сопротивление

в цепи

$$R = R_1 + R_2$$


Полное напряжение

в цепи

$$U = U_1 + U_2$$



Дополнительно:

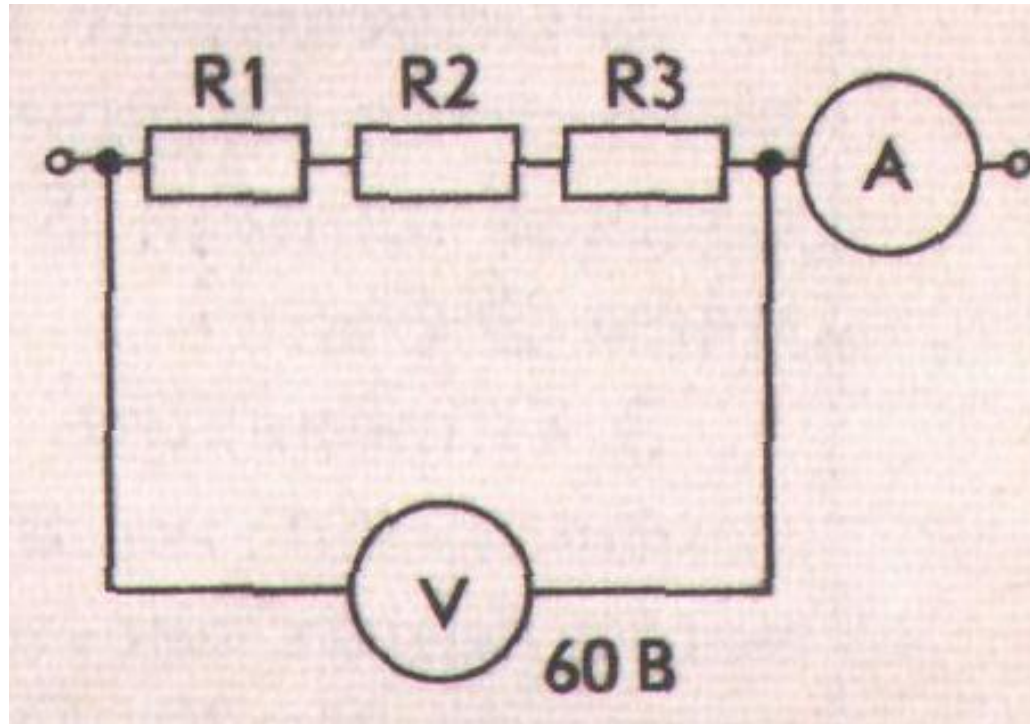

- ☐ Каково общее сопротивление в цепи, если сопротивление $R_1 = R_2 = R_3 = 10 \text{ Ом}$?
- ☐ Какое значение силы тока показывает амперметр?

