

Переменный ток.



Содержание

Тема 1 Фаза. Сдвиг фаз.

Тема 2 Получение переменного тока

Тема 3 Параметры переменного тока

Тема 4 Расчет цепей переменного тока

4.1 Виды нагрузок переменного тока

4.2 Активное сопротивление (R) в цепи переменного тока

4.3 Цепь с индуктивным сопротивлением (катушкой L)

4.4 Цепь с емкостным сопротивлением (конденсатором C)

4.5 Расчет цепи с резистором и катушкой

4.6 Расчет цепи с резистором и конденсатором

4.7 Расчет цепи с резистором , катушкой и конденсатором


4.8 Расчет разветвленной цепи переменного тока

Тема 5.Резонансные режимы цепи

5.1 Резонанс напряжений

5.2 Резонанс тока

Тема 1 Фаза. Сдвиг фаз

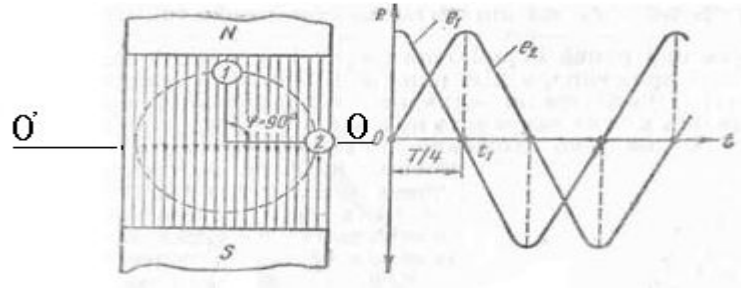

В магнитном поле вращаются два витка. В них наводится ЭДС одной частоты и амплитуды, но так как витки находятся под разными углами к нейтральной линии ОО, то

$$e_1 = E_m \cdot \sin(\omega \cdot t) + \psi_1$$
$$e_2 = E_m \cdot \sin(\omega \cdot t) + \psi_2$$

Т. Е. ЭДС своих амплитудных значений достигают не одновременно.
 $(\omega \cdot t + \psi)$ – фаза

В момент времени $t=0$ ЭДС отличны от нуля и равны:

$$e_1 = E_m \cdot \sin \psi_1$$
$$e_2 = E_m \cdot \sin \psi_2$$

Углы ψ_1 и ψ_2 характеризуют значения ЭДС в начальный момент времени и называются начальными фазами.

Т.к. начальные фазы ЭДС различны, то максимальные значения ЭДС достигают не одновременно, а со сдвигом во времени.

$$\psi = 0$$

Синусоидальная величина на временной диаграмме характеризуется:

- 1. Амплитудой**
- 2. Частотой или периодом**
- 3. Начальной фазой**

Переменный ток, напряжение и ЭДС можно представить в виде:

- 1. Временной диаграммы**
- 2. Уравнения**
- 3. Вектора**


Графически синусоидальные величины изображаются в виде вращающегося вектора. Предполагается вращение против часовой стрелки с частотой вращения ω . Длина вектора - действующее (амплитудное) значение.

Проекция на вертикальную ось есть мгновенное значение

Совокупность двух и более векторов называется векторной диаграммой.

Переменная величина на векторной диаграмме характеризуется:

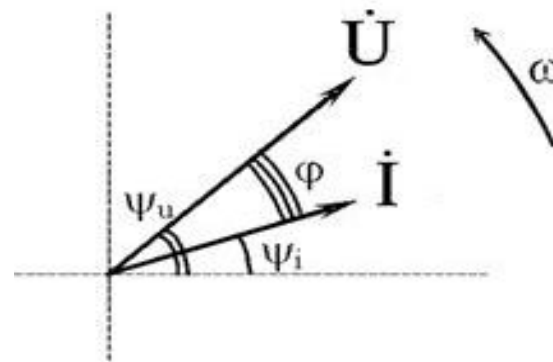- 1. Действующим значением**
- 2. Начальной фазой**



Если одновременно и с одной скоростью вращать два вектора, то о синусоидальных величинах можно сказать, что они:


1. Совпадают по фазе

Уравнение (начальные фазы одинаковые)


$$i_1 = E_m \cdot \sin(\omega \cdot t)$$


$$i_2 = E_m \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

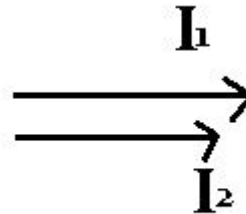Векторная диаграмма(сдвиг по фазе равен нулю)



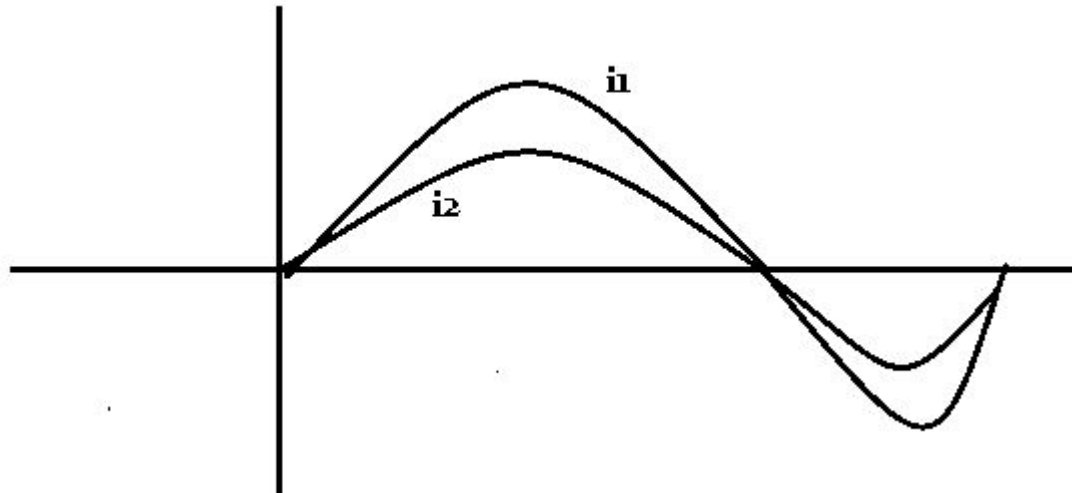
Временная диаграмма (одновременно достигаются нулевые и амплитудные значения).



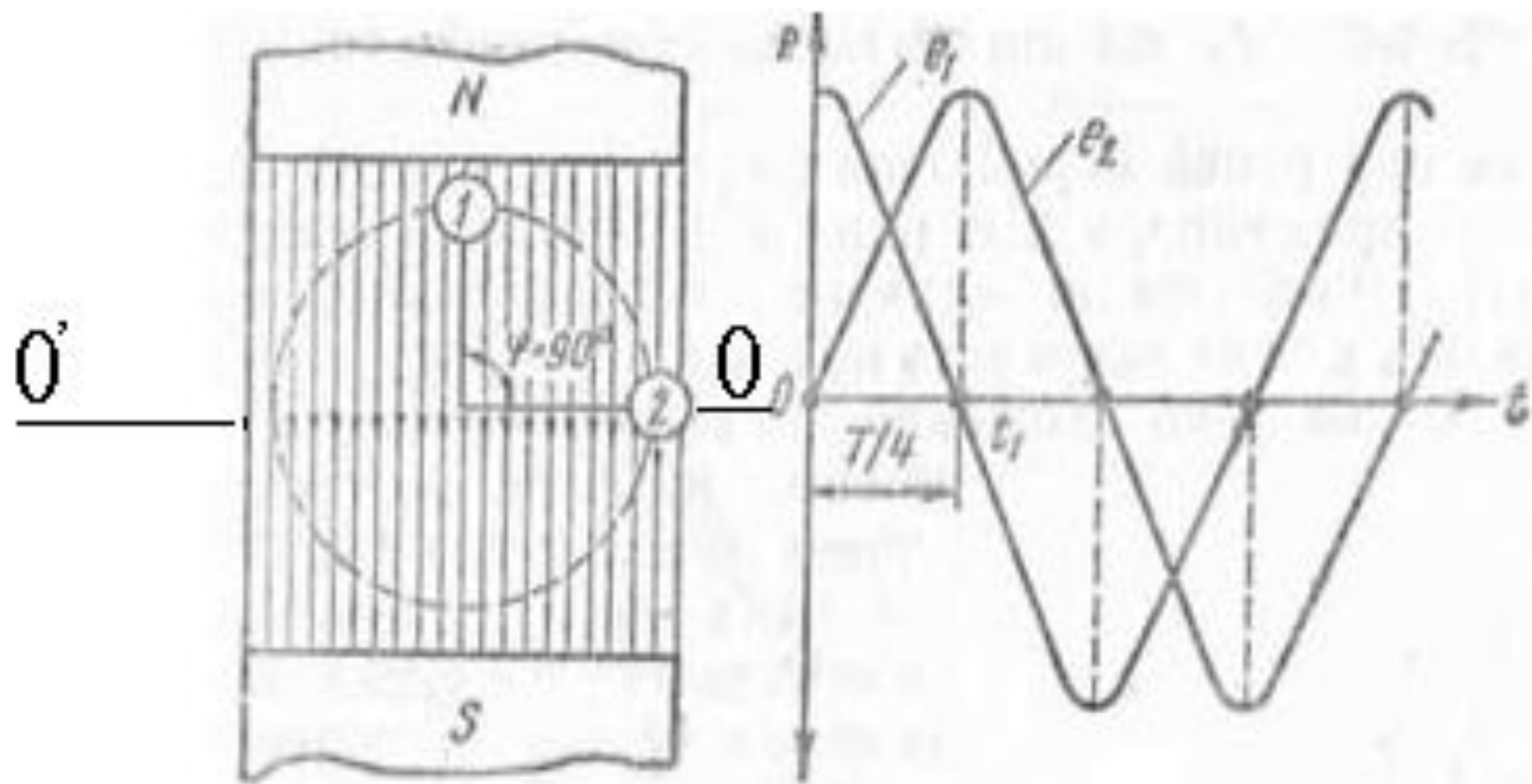


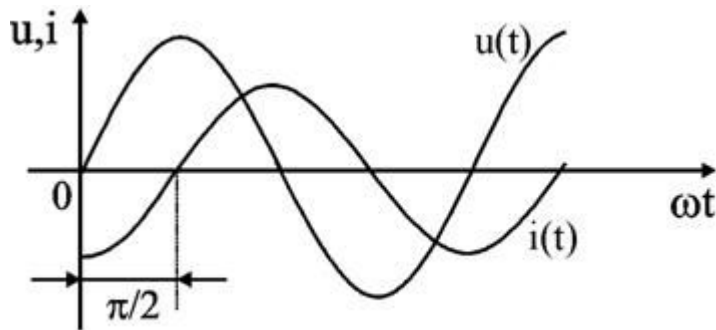2. Сдвинуты по фазе

Временная диаграмма (не одновременно достигаются нулевые и амплитудные значения). Положительное значение начальных фаз откладывается влево, отрицательное – вправо.



Векторная диаграмма

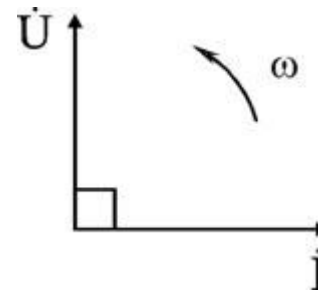

Уравнение (начальные фазы не совпадают)

$$u(t) = U_m \sin \omega t$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t - 90)$$


Тема 2 Получение переменного тока

Ток, периодически меняющийся по величине и направлению, называется переменным током.

Если кривая изменения тока описывается синусоидой, то ток называют синусоидальным. Если кривая отличается от синусоиды, то ток несинусоидальный.

Практически в домашних условиях применяют однофазный переменный ток, который получают с помощью генераторов переменного тока. Устройство и принцип действия этих генераторов основывается на явлении электромагнитной индукции — возникновение электрического тока в замкнутом проводнике при изменении магнитного потока, проходящего через него. Это явление было открыто английским ученым *М.Фарадеем* (1791-1867) в 1831 г.

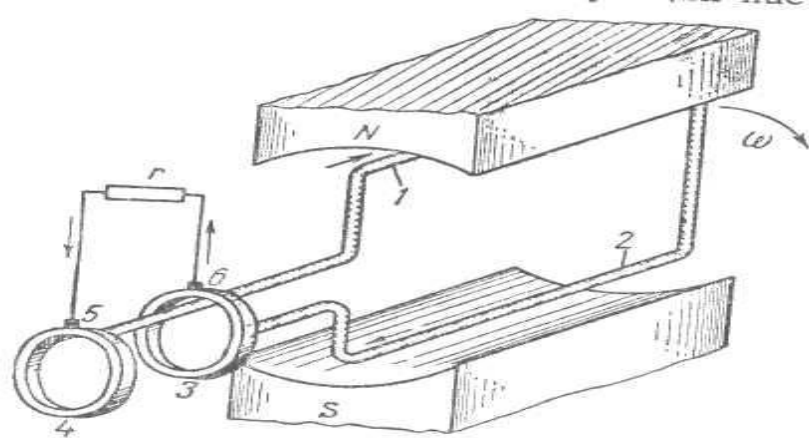Простейший генератор — рамка, вращающаяся в магнитном поле постоянного магнита. Концы рамки присоединены к двум медным кольцам 3 и 4, на которых наложены две угольные щетки 5 и 6. Во внешней цепи будет протекать изменяющийся по направлению и величине ток.



Переменный ток, напряжение и ЭДС изменяются по синусоидальному закону:


$$\begin{aligned} i &= I_m \sin(\omega t + \psi_i) \\ u &= U_m \sin \omega t + \psi_u \\ e &= E_m \sin \omega t + \psi_e \end{aligned}$$

где i — мгновенное значение тока;


I_m — амплитудное (наибольшее) значение тока;

t — время,

ω — угловая частота,

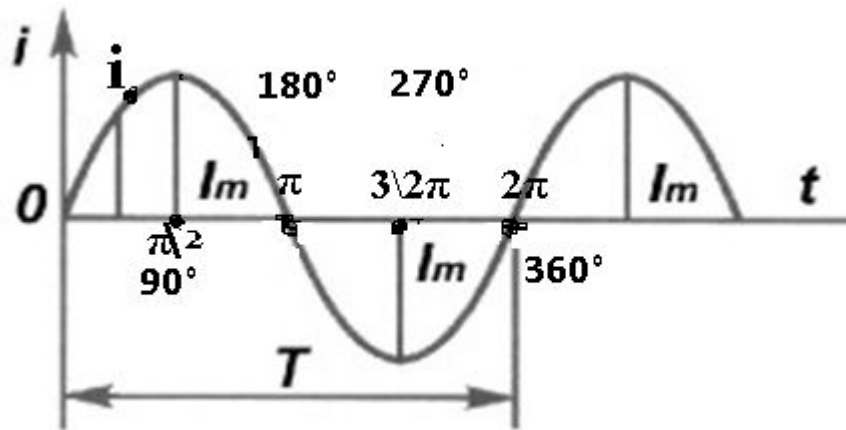

$$i(t) = I_m \sin(\omega t)$$

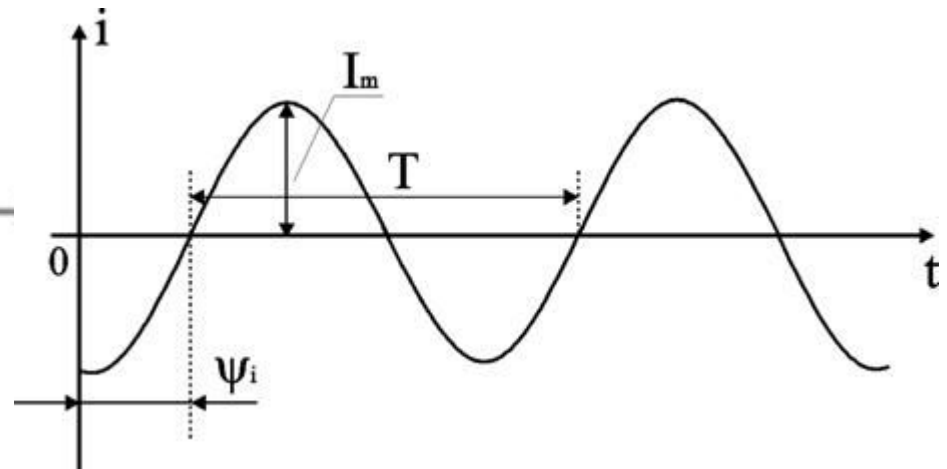

$$i(t) = I_m \sin(\omega t - \psi_i)$$

Тема 3 Параметры переменного тока.

1. u, i, e - значение переменного тока, напряжения и ЭДС в любой момент времени, называемое мгновенным значением переменной величины.
2. I_m, U_m, E_m Амплитуда - это наибольшее положительное или отрицательное значение переменного тока.
3. I, U, E - действующее значение переменного тока – это такой постоянный ток, который за время одного периода оказывает такое тепловое (механическое и др.) действие, как и данный переменный ток.

$$\begin{aligned} I &= I_m / \sqrt{2} \approx 0,707 \cdot I_m \\ U &= U_m / \sqrt{2} \approx 0,707 \cdot U_m \\ E &= E_m / \sqrt{2} \approx 0,707 \cdot E_m \end{aligned}$$

Измерительные приборы, включенные в цепь переменного тока, показывают действующие значения тока или напряжения.

4. T (сек.) - период - время, в течение которого происходит полное изменение (колебание) тока в проводнике.

5. f – частота - число полных колебаний тока за одну секунду. Частота измеряется в герцах (Гц) в честь немецкого ученого *Г. Герца* (1857-1894). При частоте в 1 Гц происходит одно полное колебание тока за одну секунду. Стандартной частотой переменного тока в России является частота 50 Гц, что соответствует 50 полным колебаниям тока за одну секунду. Частота измеряется с помощью частотомеров.

Частота - величина, обратная периоду. Следовательно,

$$f = 1/T \text{ или } T = 1/f$$

Частота переменного тока зависит от частоты вращения ротора генератора и числа пар полюсов индуктора $f = p \cdot n / 60$, Гц

где p —число пар полюсов индуктора;

n —частота вращения ротора в минуту, об/мин.

Если генератор имеет одну пару полюсов, то ротор такого генератора совершает 3000 об/мин для получения переменного тока частотой 50 Гц.

6. ω (рад/сек)— угловая частота или угловая скорость вращения равна углу поворота вектора в единицу времени , $\omega = \alpha / t$, угол α называется фазным углом или фазой.

Часто вместо градуса применяют радиан – угол, дуга которого равна радиусу.

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot \pi / T , \text{ рад/сек.}$$

7. (град. –начальная фаза или угол.

Задача.

Определить амплитудное значение напряжения в сети, если при сопротивлении цепи 40 Ом амперметр показывает ток 5,5 А.

Из закона Ома напряжение равно $U = I \cdot r$. Подставив вместо I и r их значения, получим действующее значение напряжения $U = 5,5 \times 40 = 220 \text{ В}$.

А так как $U_m = \sqrt{2}U$, то $U_m = 1,41 \times 220 = 310,2 \text{ В}$.

Задача.

Найти частоту тока, если период, если период равен $5 \cdot 10^{-8}$ сек.

$$f = 1/T = 0,2 \cdot 10^8 \text{ Гц или } 20 \text{ МГц.}$$

Задача.

Определить частоту переменного тока, получаемого от генератора с 8 полюсами, скорость вращения ротора равна 750 об\мин.

Решение.

$$f = p n / 60 = 4 \cdot 750 / 60 = 50 \text{ Гц.}$$

Задача.

Определить скорость вращения ротора двадцатиполюсного генератора, если частотомер показал частоту тока 25 Гц.

$$n = 60 f / p = 60 \cdot 25 / 10 = 150 \text{ об\мин.}$$

Задача.

ЭДС изменяется по закону: $e = 8,45 \sin 1256 t + \pi / 4$

Определить E , T , f , ω , ψ E_m

Решение

$$\Psi = 90 \text{ град.} = \pi / 4 \text{ рад.}$$

$$E_m = 8,45 \text{ В}$$

$$E = 0,707 \times 8,45 = 5,97 \text{ В}$$

$$\omega = 1256 \text{ рад\сек}$$

$$f = \omega / 2 \pi = 1256 / 6,28 = 200 \text{ Гц}$$

$$T = 1/f = 1/200 = 0,005 \text{ сек.}$$

Задача

Действующее значение тока в цепи равно 2,9 А., начальная фаза $-2\sqrt{3}\pi$, частота 50 Гц. Записать выражения изменения тока i и определить его амплитуду.

Решение.

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$
$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f = 2 \cdot 3,14 \cdot 50 = 314 \text{ рад/сек}$$

$$I_m = 1,41 \times 2,9 = 4 \text{ А}$$


$$i = 4 \cdot \sin(314 \cdot t - 2\sqrt{3}\pi)$$

Тема 4 Расчет цепей переменного тока

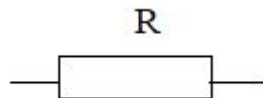4.1 Виды нагрузок переменного тока

Для цепей переменного тока, в отличие от постоянного, закон Ома несколько изменяется, так как некоторые виды нагрузок ведут себя при прохождении изменяющегося во времени тока по-разному.


Активная (резистивная) нагрузка. Сопротивление резистора не зависит от частоты. Пример - электрическая лампочка, нагревательный элемент (ТЭН), электрическая плита.




Индуктивная (реактивная) нагрузка преобразует в течение одной половины полупериода энергию электрического тока в магнитное поле, а в течение следующей половины преобразует энергию магнитного поля в электрический ток. Пример - дроссель или катушка индуктивности. Сопротивление обозначается X_L и измеряется в Омах и зависит прямо пропорционально от частоты переменного тока.



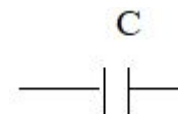Ёмкостная (реактивная) нагрузка преобразует в течение одной половины полупериода энергию электрического тока в электрическое поле, а в течение следующей половины преобразует энергию электрического поля в электрический ток. Пример - конденсатор. Сопротивление обозначается X_C и измеряется в Омах и зависит обратно пропорционально от частоты переменного тока.



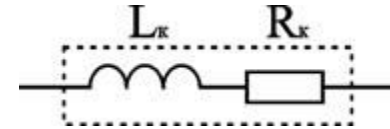
В природе не существует ничего идеального, чистые реактивные нагрузки в электротехнике не встречаются. Любая нагрузка имеет КПД ниже 100%, и часть энергии рассеивается в виде тепловых потерь, излучения и т.д. Поэтому в реальной, электротехнике применяется понятие активно-индуктивной нагрузки.



Активно-индуктивная нагрузка может рассматриваться как последовательное или параллельное соединение активного сопротивления и идеальной индуктивности. Пример- трансформатор, электродвигатель, электромагнитное пускорегулирующее устройство для люминесцентных ламп, катушка зажигания в автомобиле. Для этого вида нагрузок характерен бросок напряжения в момент размыкания электрической цепи.

Активно-ёмкостная нагрузка может рассматриваться как последовательное или параллельное соединение активного сопротивления и идеальной ёмкости.

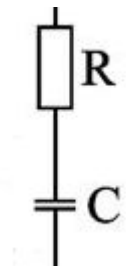Пример- конденсатор, электронные блоки питания галогенных или люминесцентных ламп.




Для этих нагрузок характерен бросок тока в момент замыкания электрической цепи.


При протекании тока через активно-реактивную нагрузку часть тока будет протекать через прибор, не производя никакой полезной работы. При этом максимумы и минимумы тока и напряжения будут достигаться в разное время, а кривые изменения по времени тока и напряжения будут не совпадать – оставаясь, при этом, периодическими функциями. Происходит сдвиг тока и напряжения по фазе.

Косинус угла между током и напряжением является важной величиной в электротехнике и обозначается $\cos(\varphi)$. Для компенсации $\cos(\varphi)$ и сокращения расходов на электроэнергию применяются конденсаторные установки.

Физический смысл $\cos(\varphi)$ – КПД установки. Этот коэффициент показывает, какая часть тока преобразуется в полезную работу, а какая часть тока течёт в проводниках холостую, перегружая проводники. Чем выше $\cos(\varphi)$, тем лучше КПД установки. У активных проводников он равен 1, а у идеальных ёмкостных и индуктивных проводников равен 0.

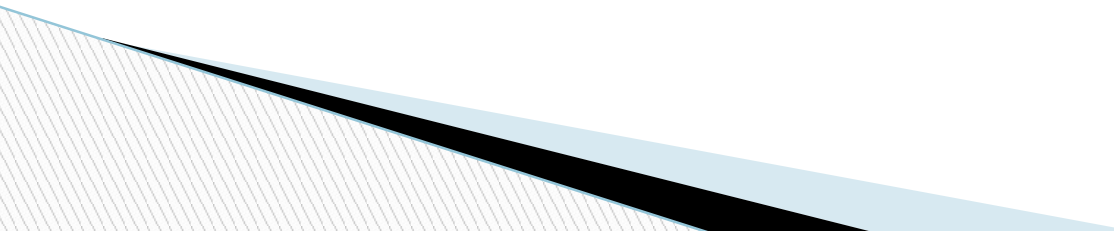

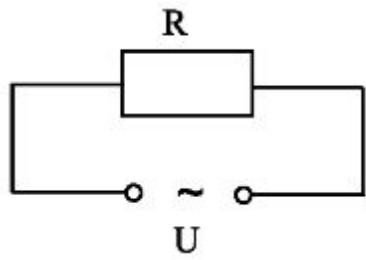Тема 4.2 Активное сопротивление (R) в цепи переменного тока






Активное сопротивление – сопротивление проводника переменному току.

Электрическое (омическое) – сопротивление проводника постоянному току.

Активное больше омического из-за поверхностного эффекта – вытеснение носителей зарядов на поверхность проводника. Однако при частоте 50 Гц эти сопротивления можно считать одинаковыми.

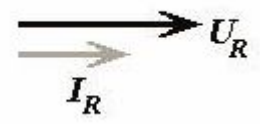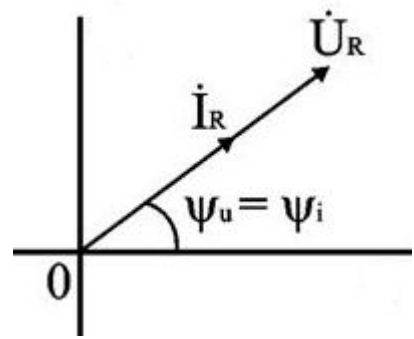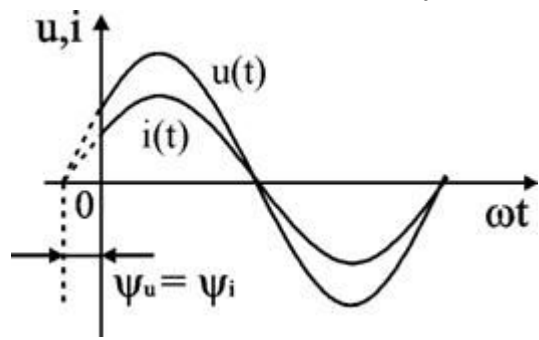Временная диаграмма
Начальные фазы одинаковы $\psi_u = \psi_i$.



$i = I_m \sin(\omega t + \psi_i).$
 $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$

$u = U_m \sin \omega t$
 $i = I_m \sin \omega t$

Цепь обладает только активной мощностью, которая всегда положительная

$$P = I^2 R = U I = U^2 \backslash R \text{ Вт}$$

Закон Ома справедлив для мгновенных, максимальных и действующих значений тока

$$I = U \backslash R$$

$$I_m = U_m \backslash R$$

Вывод: В цепи с активным сопротивлением ток и напряжение совпадают по фазе. Фаза – величина, определяющая взаимоотношение во времени тока и напряжения в электрической цепи.

Задача 1.


В цепь переменного тока с сопротивлением 55 Ом подключили генератор, амплитуда напряжения которого равна 310,2 В. Определить : показания амперметра и вольтметра, мощность цепи.

Решение.

$$U = U_m \backslash \sqrt{2} = 310,2 \backslash 1,41 = 220 \text{ В}$$

$$I = U \backslash R = 220 \backslash 55 = 4 \text{ А}$$

$$P = U I = 220 \cdot 4 = 880 \text{ Вт}$$

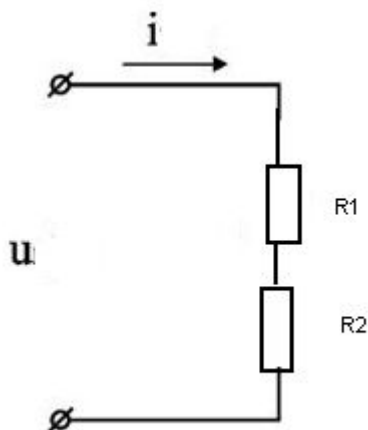

Задача 2.

Решение.

$$= 14,1 \text{ A}$$

$$I_m \cdot \sqrt{2} = 14,1 \cdot 1,41 = 10 \text{ A}$$

$$= I \cdot R_1 = 10 \cdot 10 = 100 \text{ B}$$

$$= I \cdot R_2 = 10 \cdot 10 = 100 \text{ B}$$

$$= 100 + 100 = 200 \text{ B}$$

$$P_{\text{н.}} \quad U \cdot I = 200 \cdot 10 = 2000 \text{ Вт}$$

Задача 3.

Дано:

$$R = 3,6 \text{ Ом}$$

$$P = 120 \text{ Вт}$$

Определить:

$$I, I_m, U, U_m$$

Решение.


$$P = I^2 \cdot R, \text{ поэтому } I = \sqrt{P \cdot R} = \sqrt{120 \cdot 3,6} = 5,77 \text{ A}$$

$$I_m = I \cdot \sqrt{2} = 5,77 \cdot 1,41 = 8,14 \text{ A}$$

$$U_m = I_m \cdot R = 8,14 \cdot 3,6 = 29 \text{ B}$$


$$U = I \cdot R = 5,77 \cdot 3,6 = 20,77 \text{ B}$$

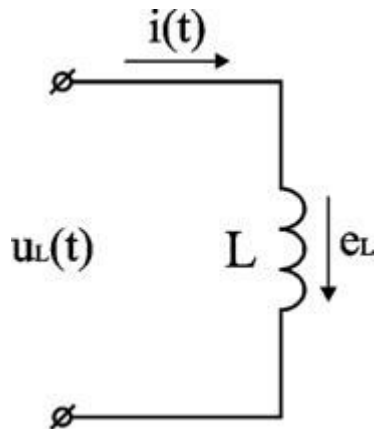Тема 4.3 Цепь с индуктивным сопротивлением (катушкой L)




Переменный ток, протекая по виткам катушки, создает переменное магнитное поле, которое пересекает витки катушки, создавая в них ЭДС самоиндукции. Согласно закону Ленца, эта ЭДС всегда противодействует причине, ее вызывающей, т.е. ток сразу установится не может.

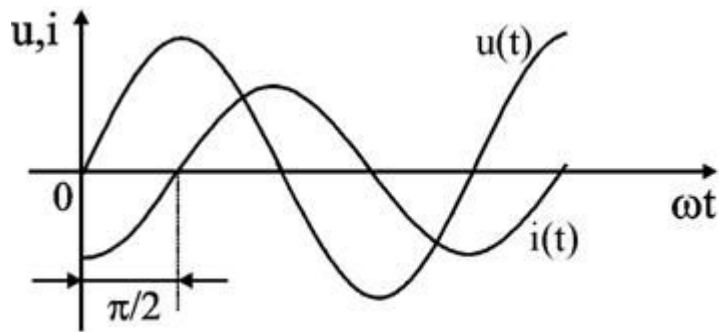Вывод: Ток в цепи с катушкой отстает от напряжения на 90 град. ($\pi / 2$) или напряжение опережает ток на угол $\pi / 2$.



$$u = U_m \sin \omega t$$
$$i = I_m \sin (\omega t - \pi / 2 .)$$

Векторная диаграмма

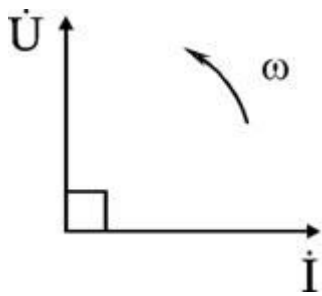

Напряжение опережает ток на 90 градусов

Мгновенная мощность меняет знак 4 раза.

В первую четверть периода – положительная, энергия накапливается в магнитном поле катушки. Катушка – приемник энергии.

Во вторую четверть – отрицательная, энергия обратно возвращается в сеть. Катушка – источник энергии.

Работа не производится. Происходит обмен энергией между катушкой и источником.

Расхода энергии не будет, несмотря на то, что в цепи есть ток и напряжение.

Активная мощность равна нулю. Провода загружаются реактивной мощностью.

$$Q_L = I^2 X_L = U I \text{ ВАр}$$

$X_L = \omega L = 2\pi f L$ – индуктивное сопротивление катушки.

L – индуктивность катушки, Гн

f – частота, Гц

ω – угловая частота, рад\сек

Закон Ома $I = U \setminus X_L$

$$I_m = U_m \setminus X_L$$

Задача 1

Решение

$$U = 220 \text{ В}$$

$$I = 0,5 \text{ А}$$

$$f = 50 \text{ Гц}$$

Определить :

L - ?

$$I = U \setminus X_L \text{ отсюда} \quad X_L = U \setminus I = 220 \setminus 0,5 = 440 \text{ Ом}$$

$$X_L = 2\pi f L \text{ отсюда} \quad L = X_L \setminus 2\pi f = 440 \setminus 2 \cdot \pi \cdot 50 = 1,4 \text{ Гн}$$

Задача 2

Дано:

$$L = 0,01 \text{ Гн}$$

$$f = 300 \text{ Гц}$$

$$U = 82 \text{ В}$$

Определить:

I - ? Написать

закон изменения

тока i и напряжения

u

Решение.

$$X_L = 2\pi f L = 6,28 \cdot 300 \cdot 0,01 = 18,84 \text{ Ом}$$

$$I = U / X_L = 82 / 18,84 = 4,35 \text{ А}$$

$$I_m = I \cdot \sqrt{2} = 1,41 \cdot 4,35 = 6,13 \text{ А}$$

$$\omega = 2\pi f = 6,28 \cdot 300 = 1884 \text{ рад/сек}$$

$$U_m = U \cdot \sqrt{2} = 82 \cdot 1,41 = 115,62 \text{ В}$$

$$u = U_m \sin \omega t = 115,62 \sin 1884 t$$

$$i = I_m \sin (\omega t - \pi / 2) = 6,13 \sin 1884 t - \pi / 2$$

**Начертить векторную диаграмму
тока и напряжения**

Задача 3

Закон изменения напряжения в цепи $u = 113,5 \sin 126 t + \pi/2$. Индуктивность катушки $L = 0,5$ Гн. Определить ток в цепи, период, реактивную мощность и закон изменения тока.

Решение.

$$\omega = 2\pi f = 126 \text{ рад/сек}$$

$$f = \omega / 2\pi = 126 / 6,28 = 20 \text{ Гц}$$

$$T = 1 / f = 1 / 20 = 0,05 \text{ сек}$$


$$X_L = \omega L = 126 \cdot 0,5 = 63 \text{ Ома}$$

$$I_m = U_m / X_L = 113,5 / 63 = 1,8 \text{ А}$$


$$I = I_m / \sqrt{2} = 1,8 / 1,41 = 1,28 \text{ А}$$

$$Q_L = I^2 X_L = 1,28^2 \cdot 63 = 103 \text{ ВАр}$$
$$i = 1,8 \sin 126 t$$

Вопросы по теме

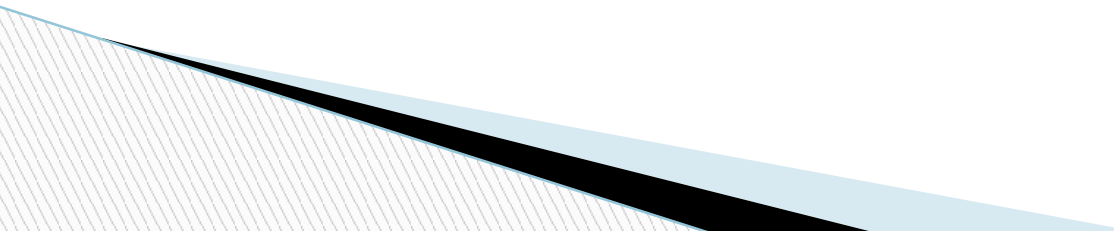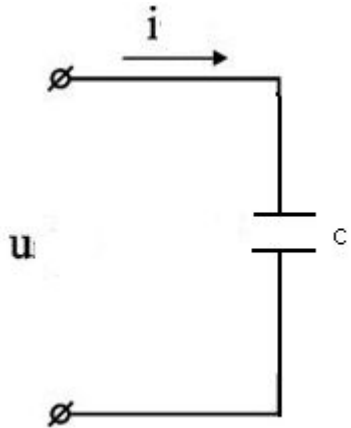- 1. Какой фазовый сдвиг между током и напряжением в цепи с катушкой?**
 - 2. Какой мощностью обладает данная цепь и чему она равна?**
 - 3. Чему равна активная мощность цепи?**
 - 4. Напишите закон Ома для цепи с катушкой.**
 - 5. Начертите векторную диаграмму тока и напряжения для цепи с катушкой.**
- 


Тема 4.4 Цепь с емкостным сопротивлением (конденсатором C)




За один период конденсатор дважды заряжается и разряжается и в его цепи протекает ток, не совпадающий по фазе с напряжением.

Вывод: В цепи с конденсатором ток опережает напряжение на 90 град.

Временная диаграмма

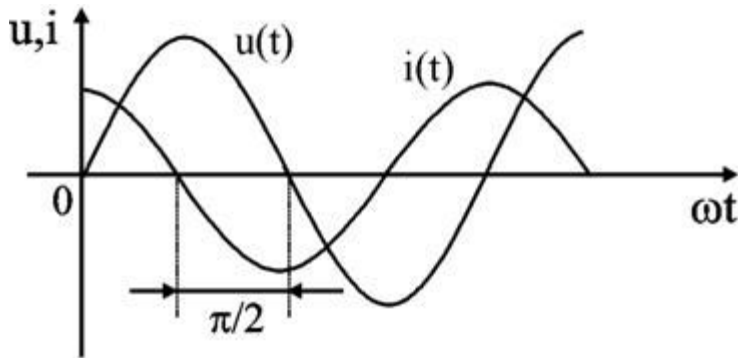

Векторная диаграмма

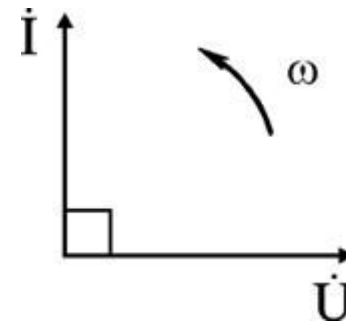

Закон изменения тока и напряжения

$$u_C = U_m \sin \omega t$$

$$i = I_m \sin(\omega t + 90)$$

Цепь обладает только реактивной мощностью

$$Q_c = I^2 X_c = U I \text{ ВАр},$$

Q берется со знаком (-), т.к. угол $\varphi < 0$

где $X_c = 1 / (\omega C) = 1 / 2\pi f C$, Ом – емкостное сопротивление конденсатора

ω – угловая частота, об/мин

f – частота, Гц

C – емкость конденсатора, Ф

Закон Ома: $I = U / X_c$ $I_m = U_m / X_c$

Емкостная нагрузка не потребляет энергию, а в цепи с конденсатором происходит обмен энергией между источником и конденсатором.

Вопрос

С увеличением частоты и емкости уменьшается X_c . Почему?

Ответ

Чем больше частота, тем большее количество электричества пройдет через поперечное сечение диэлектрика. Чем больше емкость конденсатора, тем больше электричества переместится по проводам при разрядке или зарядке.

ЗАДАЧА 1.

В цепь включен конденсатор. Напряжение в цепи 220 В, ток 440 А, частота 50 Гц. Определить емкость конденсатора.

Решение.

$$X_c = U \setminus I = 220 \setminus 440 = 0,5 \text{ Ом}$$

$$X_c = 1 \setminus 2\pi f C, \text{ откуда } C = 1 \setminus 2\pi f X_c = 1 \setminus 2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 0,5 = 0,006 \text{ Ф}$$

Задача 2

Дано:

$$C = 2,5 \text{ мкФ}$$

$$u = 24 \sin 1884t + 15$$

Определить:

I, i, ВД

Решение.

$$\omega = 2\pi f, \text{ откуда } f = \omega \setminus 2\pi = 1884$$

$$\setminus 6,28 = 300 \text{ Гц}$$


$$X_c = 1 \setminus 2\pi f C = 1 \setminus 2 \cdot 3,14 \cdot 300 \cdot 2,5 \cdot 10^{-6} = 212 \text{ Ом}$$

$$U = U_m \setminus \sqrt{2} = 24 \setminus 1,41 = 17 \text{ В}$$


$$I = U \setminus X_c = 17 \setminus 212 = 0,08 \text{ А}$$

$$I_m = I \cdot \sqrt{2} = 1,41 \cdot 0,08 = 0,11 \text{ А}$$


$$i = 0,11 \sin(1884t + 105)$$

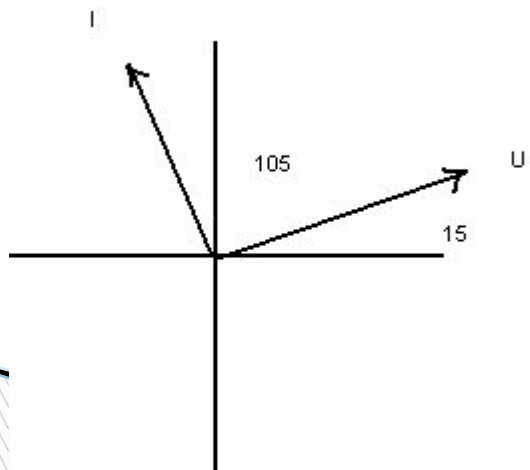

Вопросы по теме.

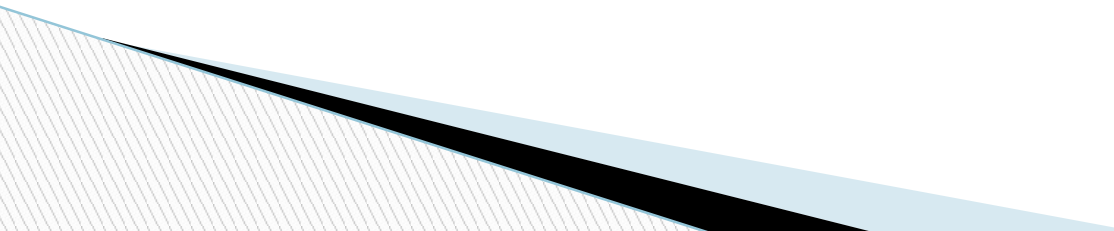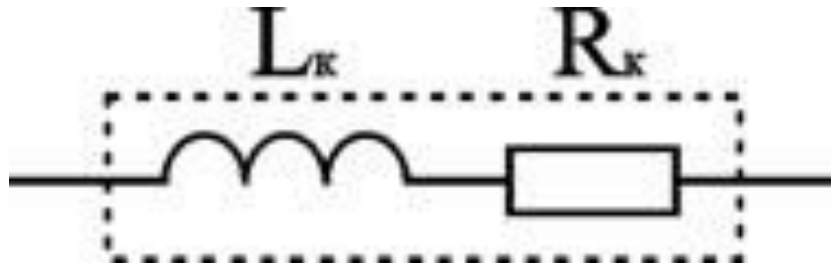- 1. Какой фазовый сдвиг между током и напряжением в цепи с конденсатором?**
 - 2. Какой мощностью обладает данная цепь и чему она равна?**
 - 3. Чему равна активная мощность цепи?**
 - 4. Напишите закон Ома для цепи с конденсатором.**
 - 5. Начертите векторную диаграмму тока и напряжения для цепи с конденсатором**
- 

Тема 4.5 Расчет цепи с резистором и катушкой



По закону Кирхгофа можно записать:

$$\bar{v} = \bar{v}_R + \bar{v}_L$$


Алгебраически складывать нельзя, только векторно, т.к. напряжение постоянно меняет свое направление.

Падение напряжения на сопротивлениях:

$$U_R = I \times R, (\text{Ом})$$

$$U_L = I \times X_L (\text{Ом})$$

Векторная диаграмма напряжений цепи

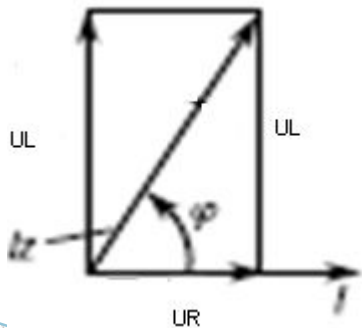

Из теоремы Пифагора можно записать, что общее напряжение цепи I

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}.$$

Закон Ома для цепи:

где z – полное сопротивление цепи, Ом

$$I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + x_L^2}} = \frac{U}{Z}$$

Треугольник сопротивлений



$$\varphi = \arctg(X_L / R)$$

$$\cos \varphi = R / Z$$

$$\sin \varphi = X_L / Z$$

Треугольник мощностей



Мощность цепи:

1. Активная

$$P = U I \cos \varphi = I^2 \cdot R, \text{ Вт}$$

2. Реактивная


$$Q = U I \sin \varphi = I^2 \cdot X_L, \text{ ВАр}$$

3. Полная

$$S = U I = \sqrt{P^2 + Q^2} = I^2 \cdot Z, \text{ ВА}$$

ВЫВОД: в такой цепи напряжение опережает ток на угол φ (положительный).

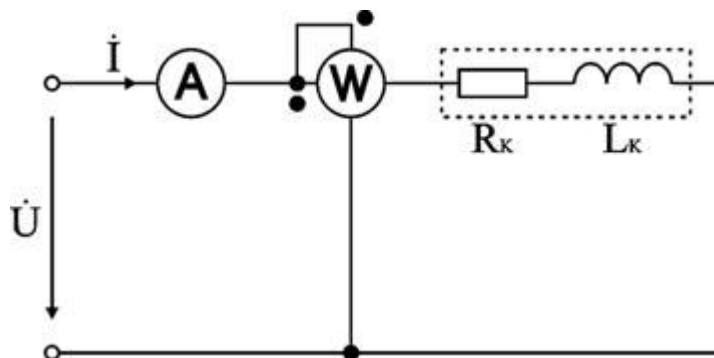Задача 1. Катушка индуктивности подключена к сети с напряжением $U = 100 \text{ В}$. Ваттметр показывает значение $P_K = 600 \text{ Вт}$, амперметр: $I = 10 \text{ А}$. Определить параметры катушки R_K, L_K .



1. Вычисление полного сопротивления катушки

$$Z_K = U / I = 100 / 10 = 10 \text{ Ом.}$$

2. Вычисление активного сопротивления катушки R_K

Ваттметр измеряет активную мощность, которая в данной схеме потребляется активным сопротивлением R_K .

$$R_K = P_K / I^2 = 600 / 100 = 6 \text{ Ом.}$$

3. Вычисление индуктивности катушки L_K

$$X_K = 2\pi f L_K; L_K = X_K / (2\pi f) = 8 / (2\pi \times 50) = 0,025 \text{ Гн.}$$

Дополнительные вопросы к задаче

1. Как решить задачу другим способом?


Параметры катушки индуктивности можно определить, рассчитав полную мощность S_K и реактивную мощность катушки Q_K .

$$S_K = U I = 100 \cdot 10 = 1000 \text{ ВА.}$$

$$R_K = P_K / I^2 = 6 \text{ Ом; } X_K = Q_K / I^2 = 8 \text{ Ом;}$$

$$Q_K = \sqrt{S_K^2 - P_K^2} = \sqrt{1000^2 - 600^2} = 800$$

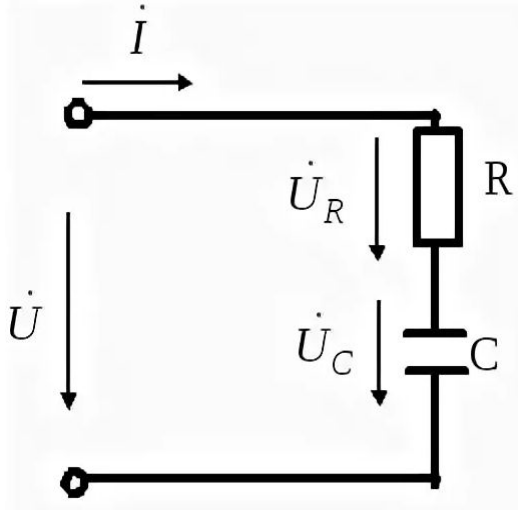Тема 4.6 Расчет цепи с резистором и конденсатором




По закону Кирхгофа $\bar{v} = \bar{v}_R + \bar{v}_C$

Падение напряжения на сопротивлениях:

$$U_R = I \times R, (\text{Ом})$$

$$U_c = I \times X_C (\text{Ом})$$

Векторная диаграмма цепи

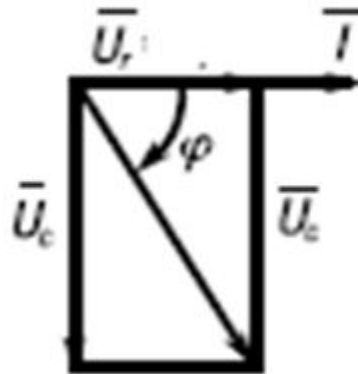

Напряжение цепи


$$U = \sqrt{U_r^2 + U_c^2}$$

Закон Ома для цепи

$$I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + x_c^2}} = \frac{U}{z}$$


где z – полное сопротивление цепи, Ом

Треугольник сопротивлений

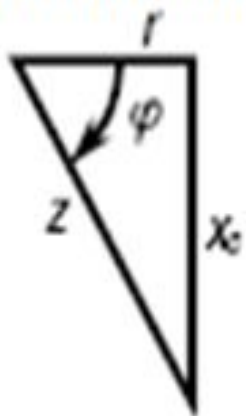

$$\begin{aligned}\cos \varphi &= R / Z \\ \sin \varphi &= X_c / Z \\ \varphi &= \arctg(X_c / R)\end{aligned}$$

Треугольник мощностей

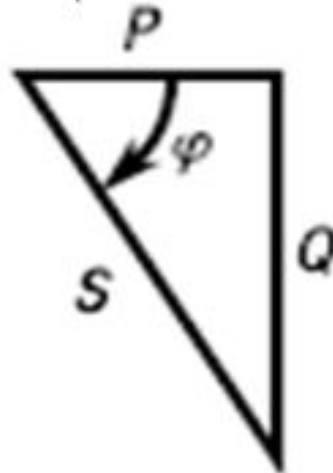

Мощность цепи:

1. Активная

$$P = U I \cos \varphi = I^2 \cdot R, \text{ Вт}$$

2. Реактивная

$$- Q = U I \sin \varphi = I^2 \cdot X_c, \text{ ВАр}$$

3. Полная

$$S = U I = \sqrt{P^2 + Q^2} = I^2 \cdot Z, \text{ ВА}$$

ВЫВОД: в такой цепи ток опережает напряжение на угол φ (отрицательный).
Реактивная мощность берется со знаком (-)

ЗАДАЧА.

Дано:

$$X_c = 8 \text{ Ом}$$

$$R = 6 \text{ Ом.}$$

$$I = 5 \text{ А}$$


Определить:

U -?

Решение.

$$U = I \cdot \sqrt{R^2 + X_L^2} = 5 \cdot \sqrt{8^2 + 6^2} = 5 \cdot \sqrt{100} = 50 \text{ В}$$

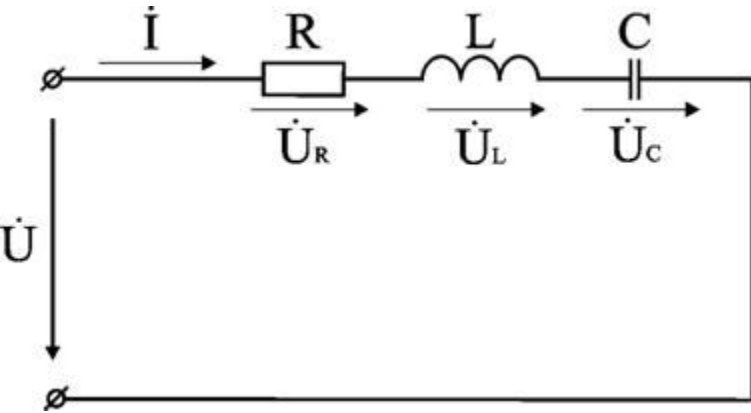Тема 4.7 Расчет цепи с резистором , катушкой и конденсатором



Для напряжений выполняется второй закон Кирхгофа в векторной форме.

$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C.$$

Напряжения на элементах определяются по формулам

$$U_R = I R,$$

$$U_L = I X_L,$$

$$U_C = I X_C,$$

$$\psi_{uR} = \psi_i;$$

$$\psi_{uL} = \psi_i + 90^\circ;$$


$$\psi_{uC} = \psi_i - 90^\circ.$$

В зависимости от величин L и C в формуле , возможны следующие варианты:

1. $X_L > X_C$;

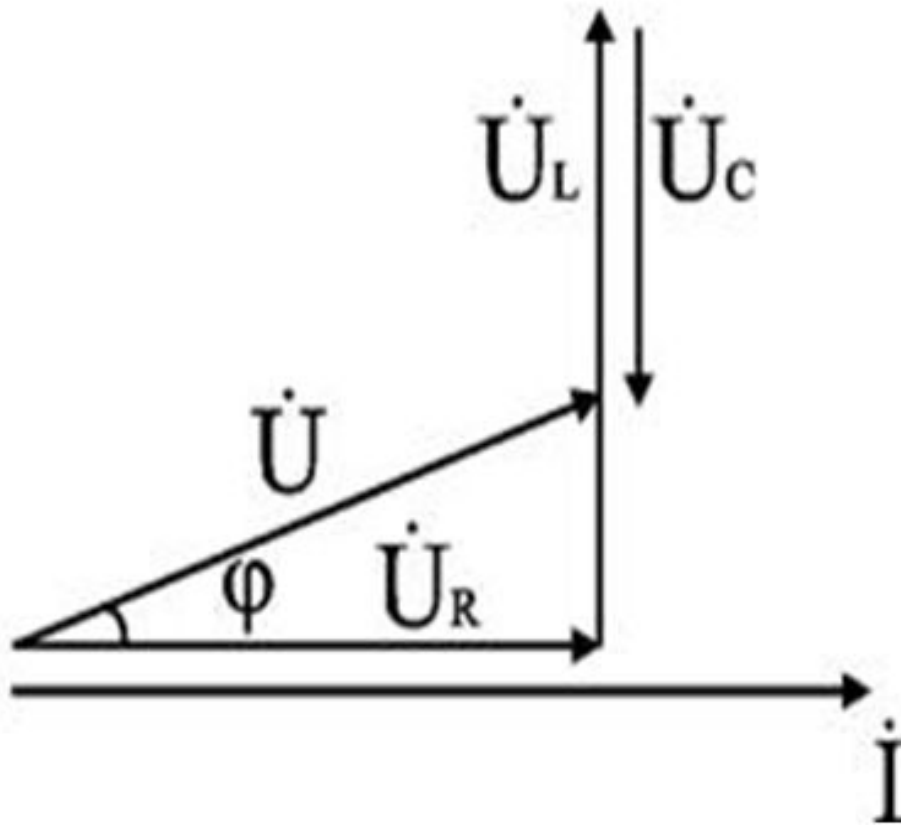2. $X_L < X_C$;

1 вариант: $X_L > X_C$, тогда $U_L > U_C$.
Строим векторную диаграмму



Полное напряжение цепи

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

Полное сопротивление цепи

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Закон Ома для цепи

$$I = U / Z$$

Коэффициент мощности

$$\cos \varphi = R / Z$$


Угол сдвига фаз φ

$$\varphi = \arctg((X_L - X_C) / R)$$


Вывод: Так как ток отстает от напряжения на угол φ (угол $\varphi > 0$), то цепь имеет индуктивный характер

Самостоятельно нарисовать треугольник сопротивлений и мощности в цепи.


Треугольник сопротивлений

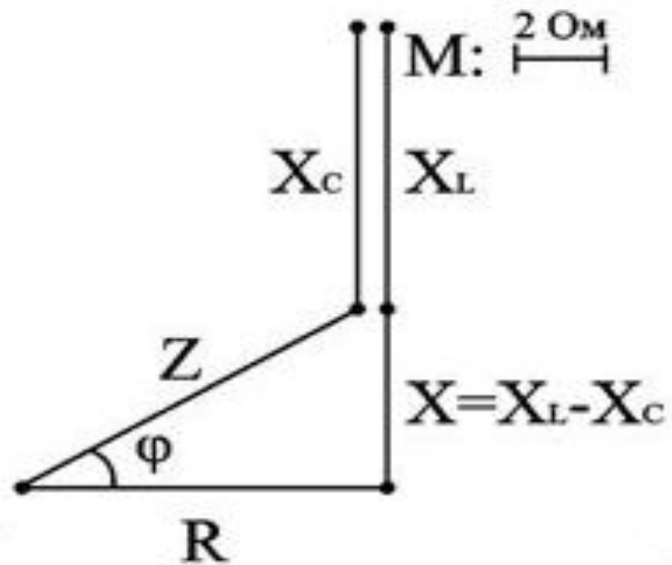


Векторная диаграмма тока и напряжения

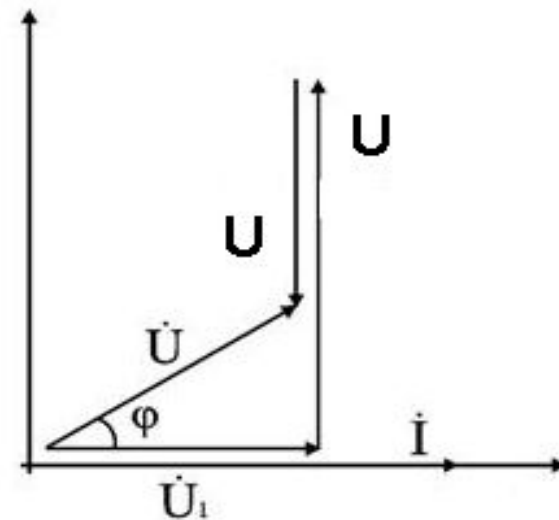

Треугольник мощностей

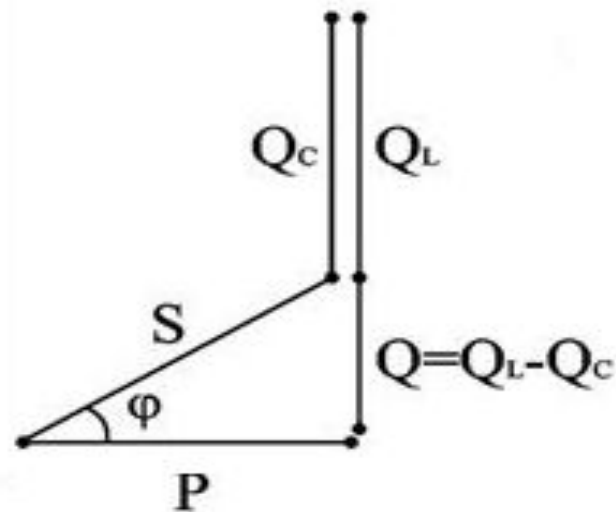

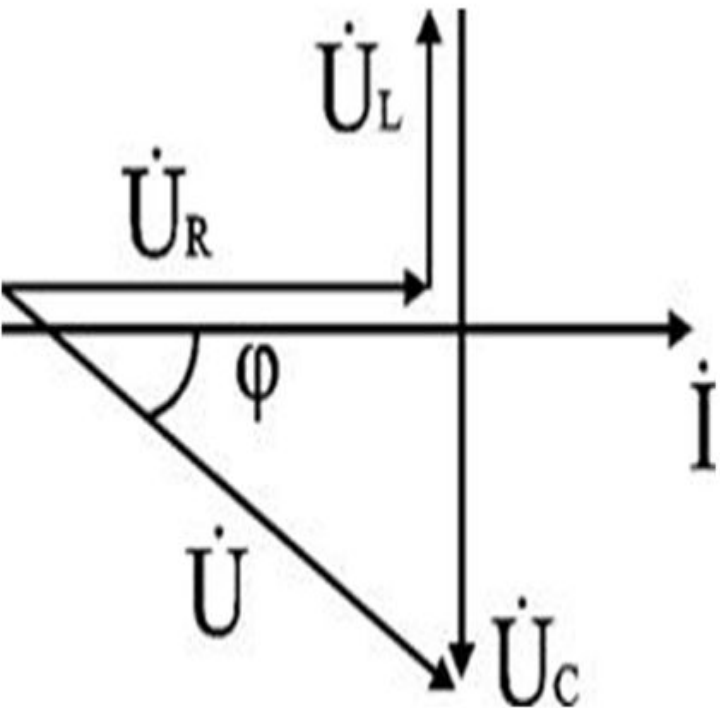2 вариант: $X_L < X_C$, тогда $U_L < U_C$.



Полное напряжение цепи

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

Полное сопротивление цепи

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Закон Ома для цепи

$$I = U / Z$$

Коэффициент мощности

$$\cos \varphi = R / Z$$

Угол сдвига фаз φ

$$\varphi = \arctg((X_L - X_C) / R)$$

Мощность цепи:

1. Активная

$$P = U I \cos \varphi = I^2 \cdot R, \text{ Вт}$$

2. Реактивная

$$Q = U I \sin \varphi = I^2 \cdot (X_L - X_C), \text{ ВАр}$$

3. Полная

$$S = U I = \sqrt{P^2 + Q^2} = I^2 \cdot Z, \text{ ВА}$$


Вывод: Так как ток опережает напряжение на угол φ (угол $\varphi < 0$), то цепь имеет емкостный характер.

Самостоятельно нарисовать треугольник сопротивлений и мощности в цепи.

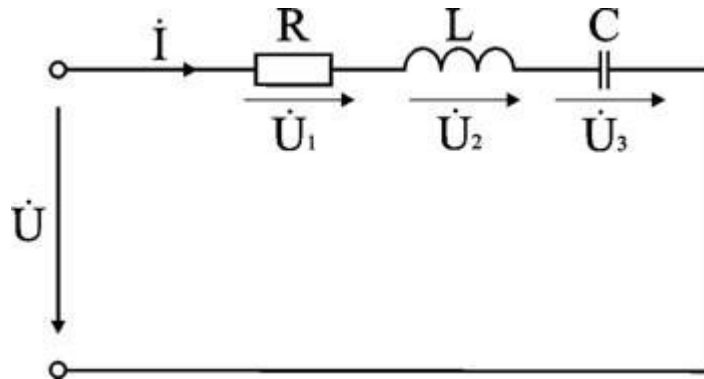Задача

Электрическая цепь, показанная на рис. питается от источника синусоидального тока с частотой 200 Гц и напряжением 120 В. Дано: $R = 4 \text{ Ом}$, $L = 6,37 \text{ мГн}$, $C = 159 \text{ мкФ}$.

Вычислить ток в цепи, напряжения на всех участках, активную, реактивную, и полную мощности. Построить векторную диаграмму, треугольники сопротивлений и мощностей.



Решение

1. Вычисление сопротивлений участков и всей цепи

Индуктивное реактивное сопротивление

$$X_L = 2\pi f L = 2 \times 3,14 \times 200 \times 6,37 \cdot 10^{-3} = 8 \text{ Ом.}$$

Емкостное реактивное сопротивление

$$X_C = 1 / (2\pi f C) = 1 / (2 \times 3,14 \times 200 \times 159 \cdot 10^{-6}) = 5 \text{ Ом.}$$

Полное сопротивление всей цепи:

$$X = X_L - X_C = 8 - 5 = 3 \text{ Ом;}$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

2. Вычисление тока и напряжений на участках цепи

Ток в цепи

$$I = U / Z = 120 / 5 = 24 \text{ А.}$$

Напряжения на участках:

$$U_R = R I = 96 \text{ В; } U_L = X_L I = 192 \text{ В; } U_C = X_C I = 120 \text{ В.}$$

3. Вычисление мощностей

Активная мощность

$$P = R I^2 = U_R I = 2304 \text{ Вт.}$$

Реактивные мощности:

$$Q_L = X_L I^2 = U_L I = 4608 \text{ вар; } Q_C = X_C I^2 = U_C I = 2880 \text{ вар.}$$

Полная мощность цепи


$$S = UI = \sqrt{P^2 + (Q_L - Q_C)^2} = 2880$$

4. Угол сдвига фаз

$$\varphi = \arctg \frac{X_L - X_C}{R} = \arctg \frac{3}{4} = 37^\circ$$

В данной цепи ток отстает по фазе от напряжения на угол 37 град.

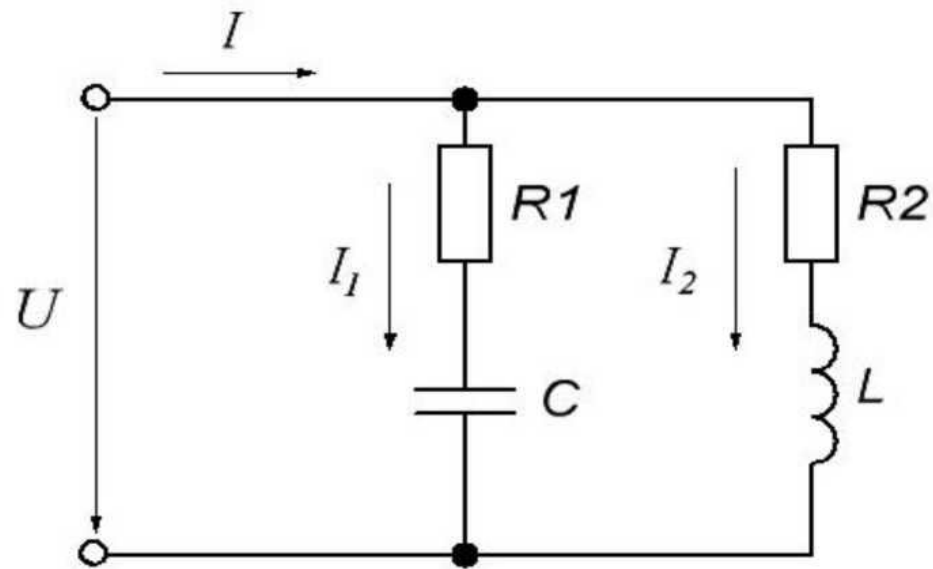4.8 Расчет разветвленной цепи переменного тока




Активная составляющая совпадает по направлению с напряжением и равна:

$$I_a = I \cos \varphi.$$

Реактивная составляющая перпендикулярная вектору напряжения и равна:

$$I_p = I \sin \varphi.$$

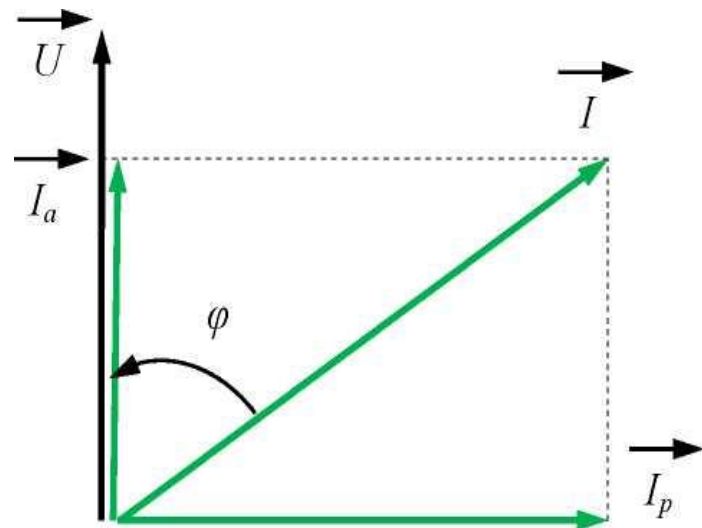Переменный ток I можно рассматривать как геометрическую сумму двух составляющих: активной I_a и реактивной I_p .



Разложение тока на активную и реактивную составляющие

Токи в ветвях:


$$I_1 = \frac{U}{z_1}, \quad I_2 = \frac{U}{z_2}$$

Углы сдвига фаз между напряжением и токами в ветвях

$$\cos \varphi_1 = \frac{r_1}{z_1} \quad \text{и} \quad \cos \varphi_2 = \frac{r_2}{z_2}$$

Построив векторы токов I_1 и I_2 и сложив их по правилу параллелограмма, получим вектор тока I , протекающего на общем участке цепи, который равен
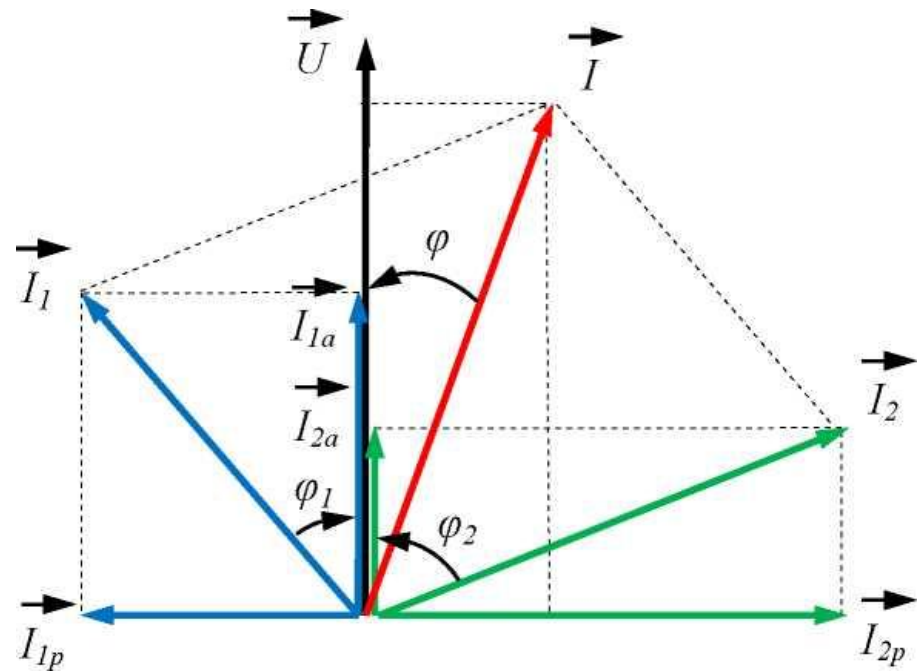
$$I = \sqrt{I_a^2 + I_p^2},$$
$$I_a = I_{a1} + I_{a2},$$
$$I_p = I_{p1} + I_{p2}.$$



Векторная диаграмма напряжений и токов параллельной цепи переменного тока

Тема 5.Резонансные режимы цепи

5.1 Резонанс напряжений

Режим работы неразветвленной электрической цепи , когда ток и напряжение совпадают по фазе, а сопротивление цепи является чисто активным.



Физическая сущность резонанса заключается в периодическом обмене энергией между магнитным полем катушки индуктивности и электрическим полем конденсатора, причем сумма энергий полей остается постоянной.

Условия резонанса:

1. Цепь неразветвленная
2. $X_L = X_C$

Свойства цепи при резонансе

1. Т.к. реактивные сопротивления равны, падения напряжения на индуктивности и емкости равны и много больше напряжения цепи. $U_L = U_C \gg U$
2. Падение напряжения на активном сопротивлении совпадает по фазе с напряжением цепи $U_R = U$

3. Ток в цепи максимальный и равен

$$I = \frac{U}{R}$$

4. Полное сопротивление минимальное и равно $Z = R$

5. Реактивная мощность равна нулю. Коэффициент мощности равен единице:

$$\cos \varphi = P/S = R/Z = 1.$$


Явление резонанса находит применение в радиотехнике для получения максимального тока и напряжения в контуре. (антенный контур радиопередатчика настраивают на резонанс напряжений для того, чтобы ток в антенне был максимальным. Тогда дальность действия передатчика будет наибольшей). Однако, если он возникает стихийно, то может привести к аварийным режимам вследствие появления больших перенапряжений и сверхтоков.

Резонансная частота

Резонансная частота

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Векторная диаграмма

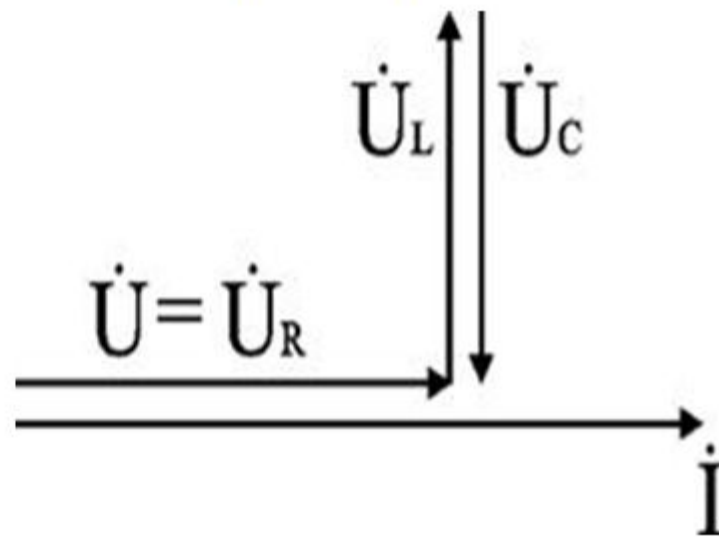


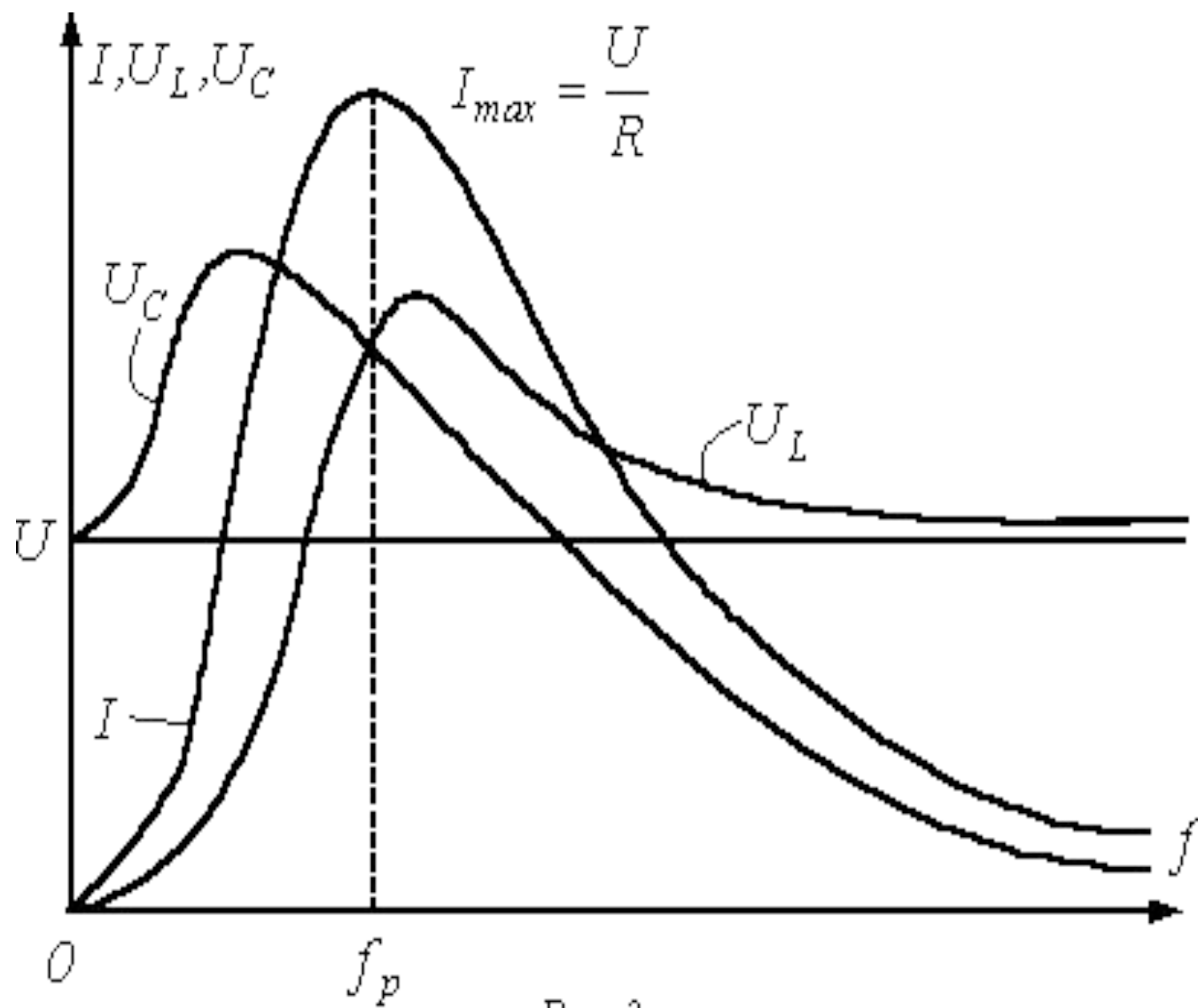


Рис.3

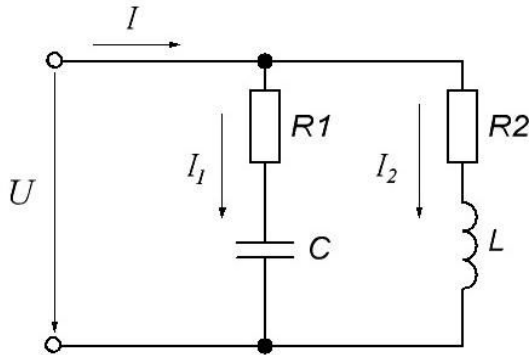5.2 Резонанс тока

Режим работы разветвленной электрической цепи, когда ток и напряжение в неразветвленной части цепи совпадают по фазе.



Условия резонанса:

1. Цепь разветвленная
2. $X_L = X_C$


Свойства цепи при резонансе

1. Общий ток может быть значительно меньше токов в каждой ветви.
2. Ток и напряжение совпадают по фазе.
3. При резонансе токов коэффициент мощности равен единице: $\cos \varphi = 1$.
4. Полная мощность равна активной мощности: $S = P$.
5. Реактивная мощность равна нулю: $Q = QL - QC = 0$.

Резонансная частота

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Векторная диаграмма

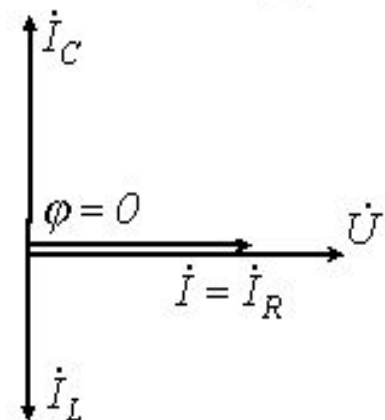

Дано:

$U = 220 \text{ В},$

$f = 50 \text{ Гц},$

$R = 22 \text{ Ом},$

$L = 350 \text{ мГн},$

$C = 28,9 \text{ мкФ}.$

Найти:

I, U_L, U_C, φ -?

Задача 1

Индуктивное сопротивление

$$X_L = \omega L = 2\pi f L = 2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 0,35 = 110 \text{ Ом};$$

Емкостное сопротивление

$$X_C = 1 / \omega C = 1 / (2\pi f C) = 110 \text{ Ом};$$

Полное сопротивление

$$Z = R = 22 \text{ Ом},$$

Угол сдвига между током и напряжением

$$\varphi = 0$$

Ток в цепи

$$I = U / R = 220 / 22 = 10 \text{ A}$$

Напряжение на индуктивности и емкости

$$U_L = U_C = I X_L = 10 \cdot 110 = 1100 \text{ В.}$$

Задача 2

Определить частоту сети, при которой в цепи возникает резонанс напряжений. Определить также, во сколько раз напряжение на индуктивности больше напряжения сети при резонансе, если цепь имеет следующие параметры:

$$r = 20 \text{ Ом}, L = 0,1 \text{ Гн}, C = 5 \text{ мкф.}$$

Решение.

Резонансная частота

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 224 \text{ Гц}$$

Индуктивное сопротивление цепи при резонансе


$$xL = 2\pi f_0 L = 6,28 \cdot 224 \cdot 0,1 = 140 \text{ Ом.}$$

Напряжение на индуктивности при резонансе

$$U_L / U = I xL / I r, \quad U_L = U xL / r = U 140 / 20 = 7U.$$

Напряжение на индуктивности при резонансе в 7 раз больше напряжения сети.

Контрольные вопросы

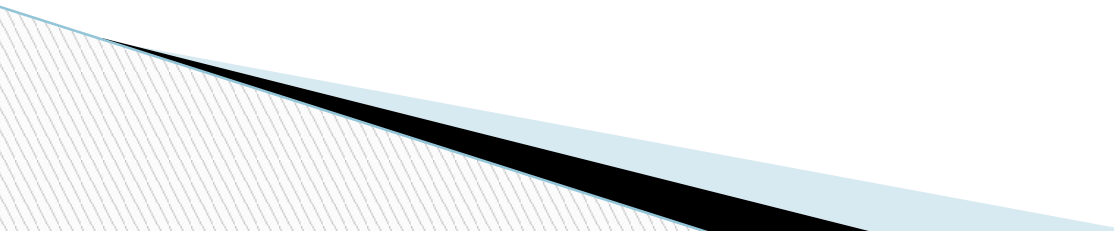- 1. Что такое резонанс напряжений, чем он характеризуется?**
 - 2. Что такое резонанс токов, чем он характеризуется?**
 - 3. В чем физическая сущность резонансных режимов?**
- 

По векторным диаграммам определить способы соединения катушки, резистора и конденсатора, а также характер цепи.

