



Закон Ома для участка цепи

Раздел «Электрические явления»
8 класс

Цели урока:

Выяснить зависимость силы тока

- от напряжения
- от сопротивления



Проверь себя!

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 1. Обозначение силы тока, единица измерения | I, A | q, A | U, В |
| 2. Обозначение сопротивления, единица измерения | R, A | U, Ом | R, Ом |
| 3. Обозначение напряжения, единица измерения | U, Ом | I, В | U, В |
| 4. Формула силы тока | $I=q/t$ | $I=qt$ | $U=A/q$ |
| 5. Формула сопротивления | $R= SL/p$ | $R= pL/s$ | $R= Sp/L$ |
| 6. Формула напряжения | $U=A/q$ | $U=Aq$ | $I=q/t$ |

Проверь себя!

- | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 1. Обозначение силы тока, единица измерения | I, A | q, A | U, B |
| 2. Обозначение сопротивления, единица измерения | R, A | U, Ом | R, Ом |
| 3. Обозначение напряжения, единица измерения | U, Ом | I, B | U, B |
| 4. Формула силы тока | $I=q/t$ | $I=qt$ | $U=A/q$ |
| 5. Формула сопротивления | $R= SL/p$ | $R= pL/s$ | $R= Sp/L$ |
| 6. Формула напряжения | $U=A/q$ | $U=Aq$ | $I=q/t$ |

Схема опыта


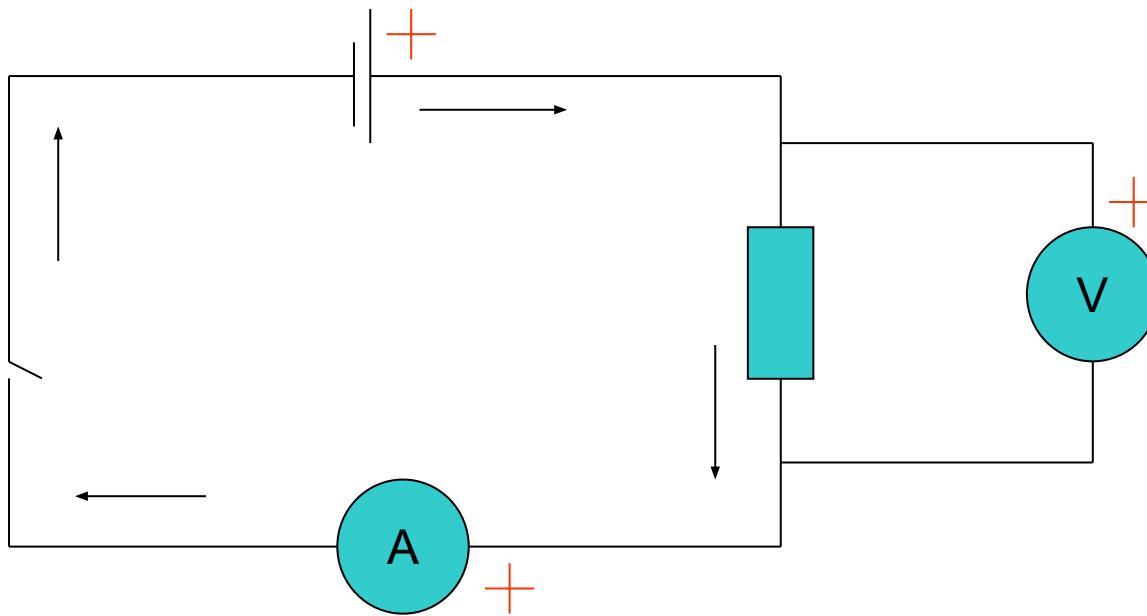


График зависимости силы тока от напряжения

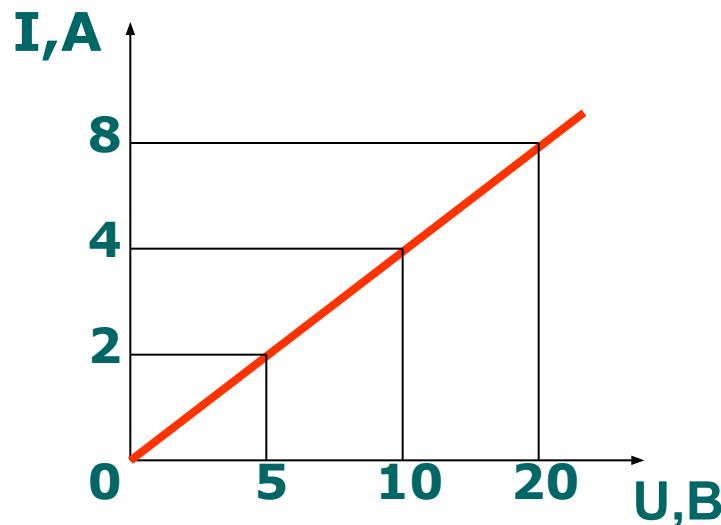
- Сила тока пропорциональна напряжению $I \sim U$
- График – линейная зависимость



I	2	4	8
U	5	10	20

Зависимость силы тока от сопротивления

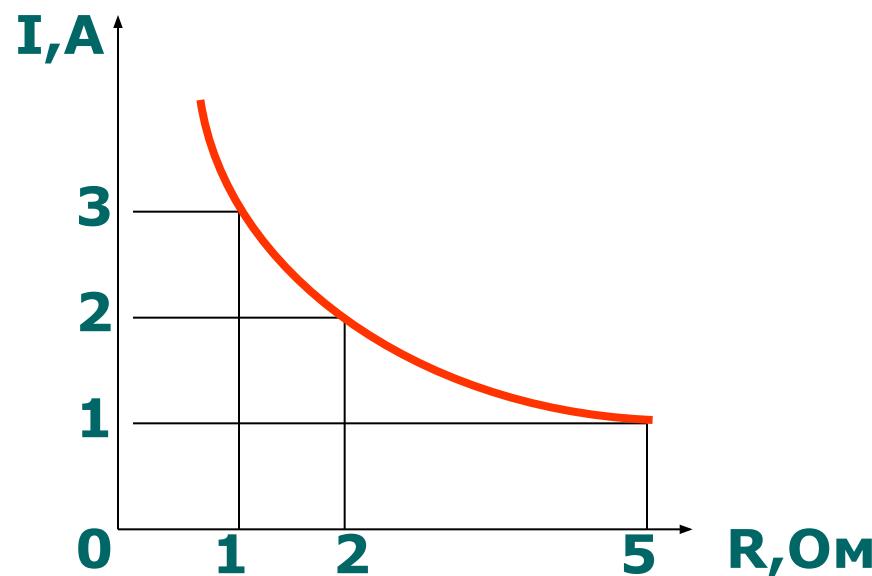- Сила тока обратно пропорциональна сопротивлению
- График – ветвь гиперболы



I	3	2	1
R	1	2	5



Закон Ома для участка цепи

Формулировка:

Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению

Закон Ома для участка цепи

Математическая запись закона:

$$I = U/R$$

Закон Ома для участка цепи

Магический треугольник:

