
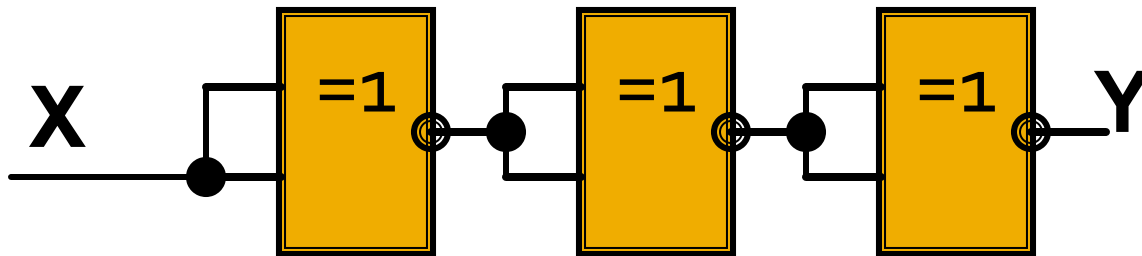
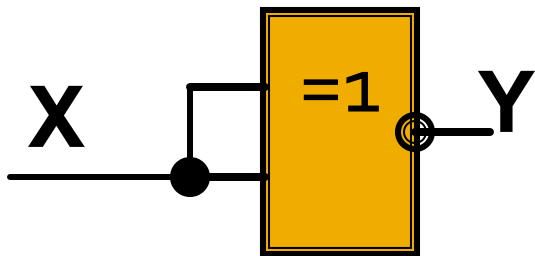
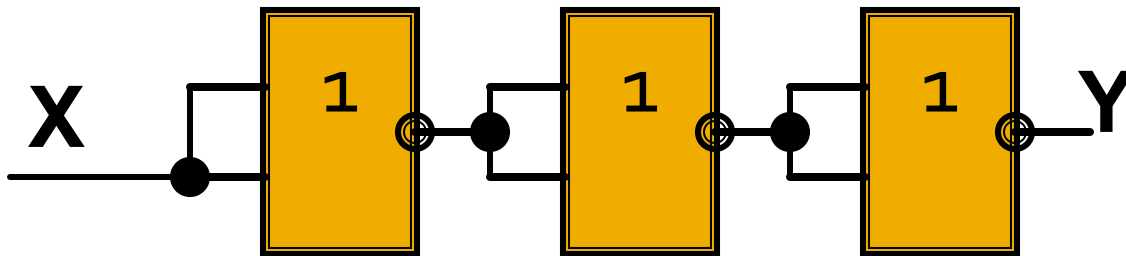
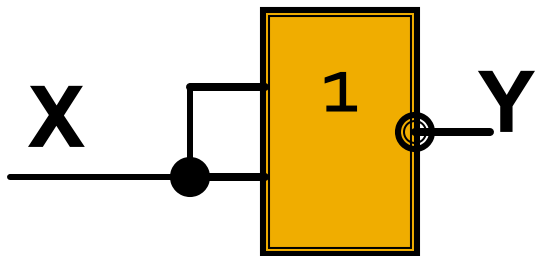
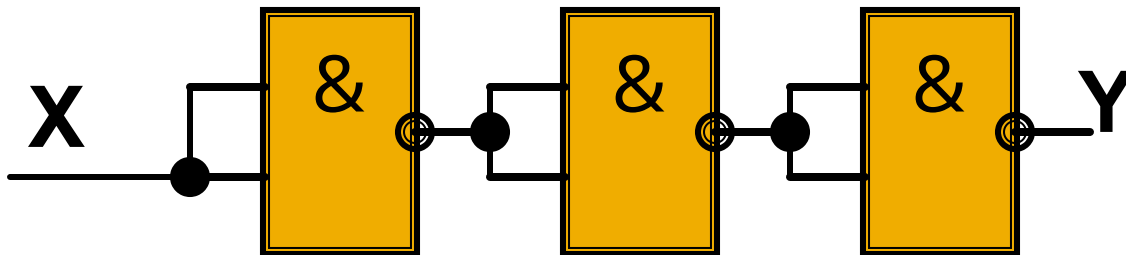
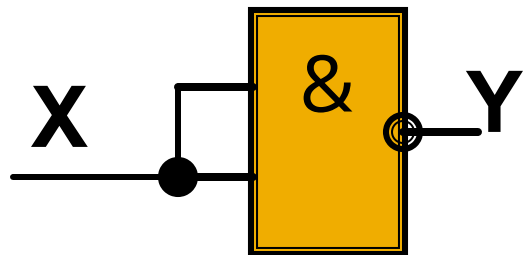
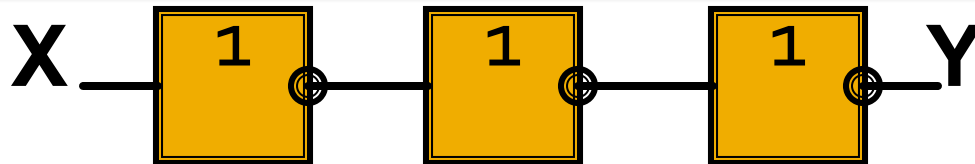










Элементы цифровой логики

Простейшие логические схемы



Инверторы ($Y = \bar{X}$)

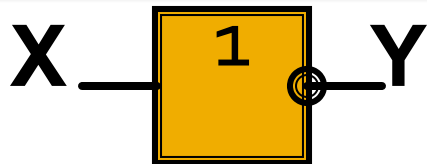



Повторители ($Y=X$)

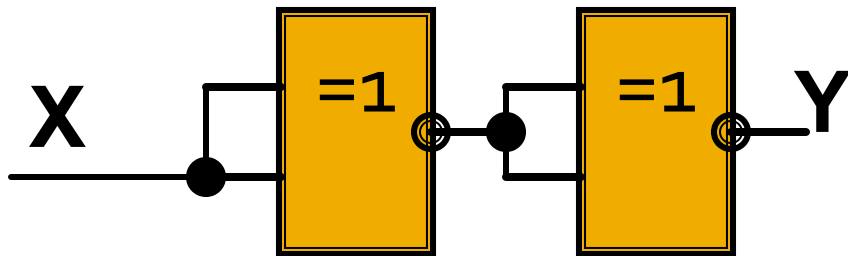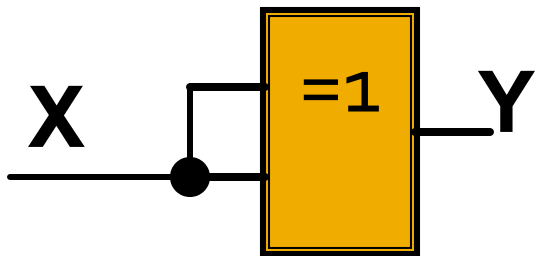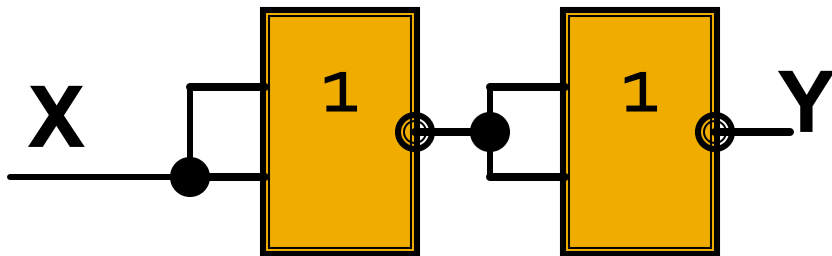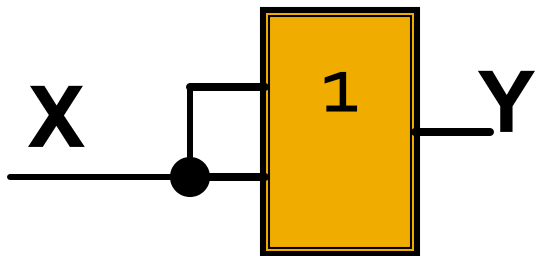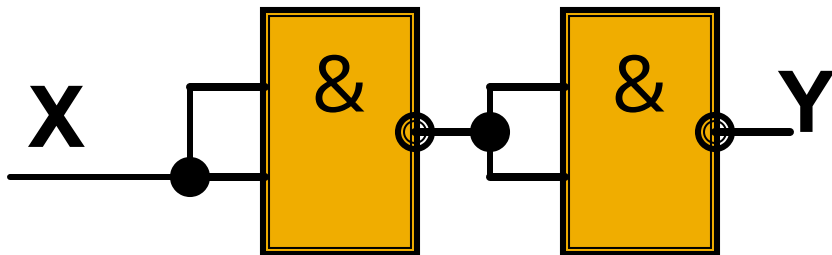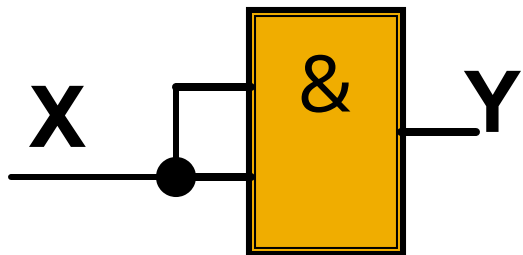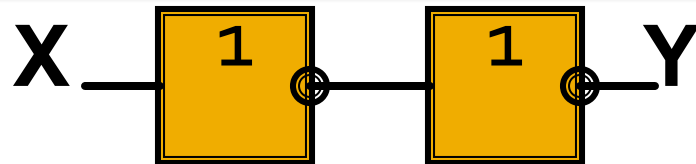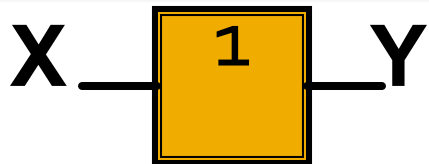

Инверторы ($Y = \bar{X}$)

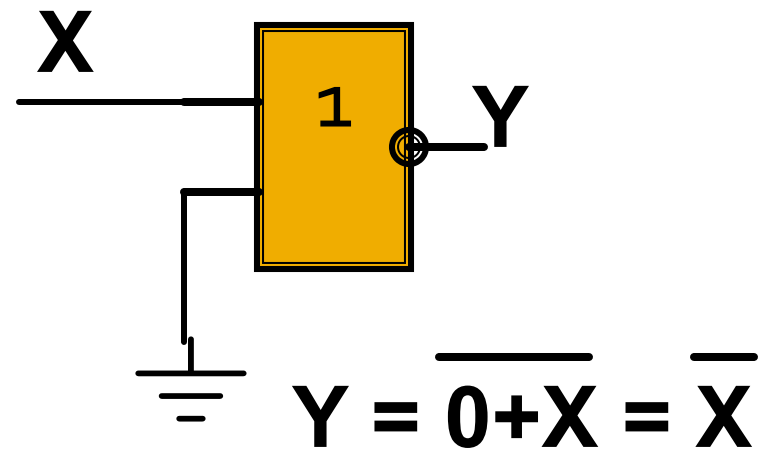
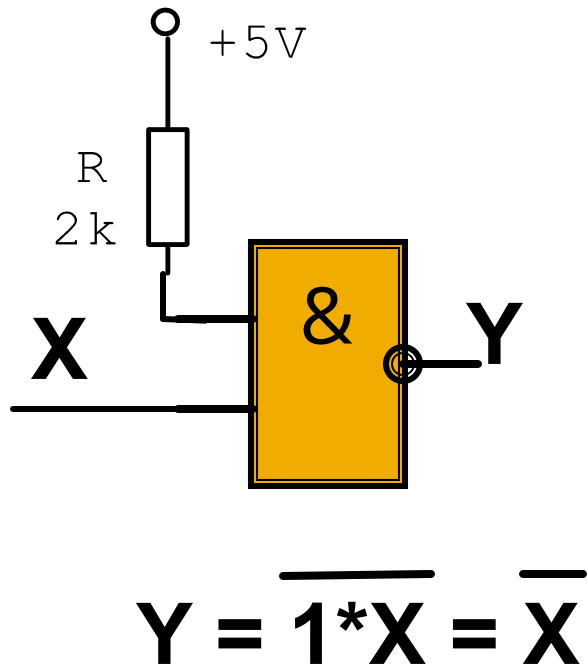


Повторители ($Y=X$)

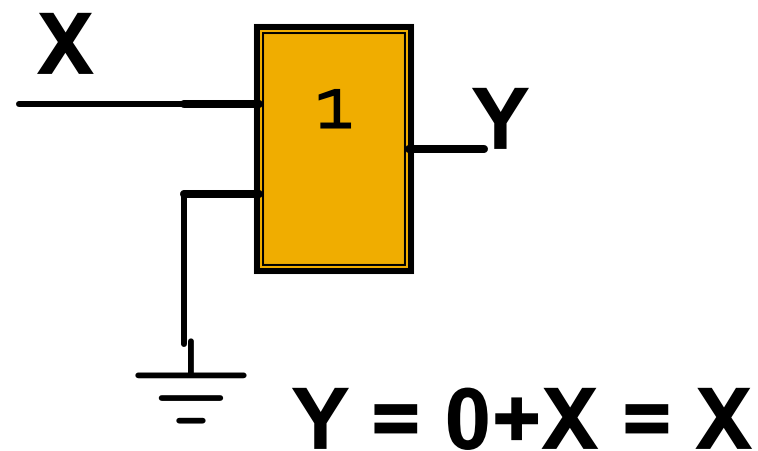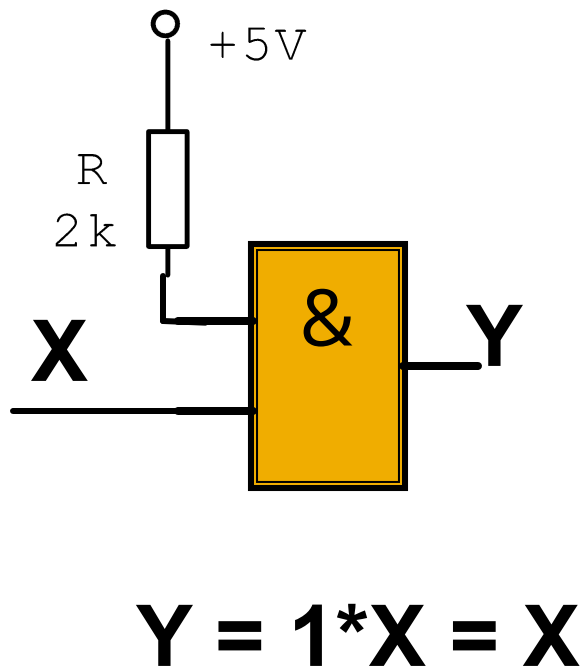

Задание уровня лог "1"

$D_0=D_1=D_2=D_3=\text{"1"}$

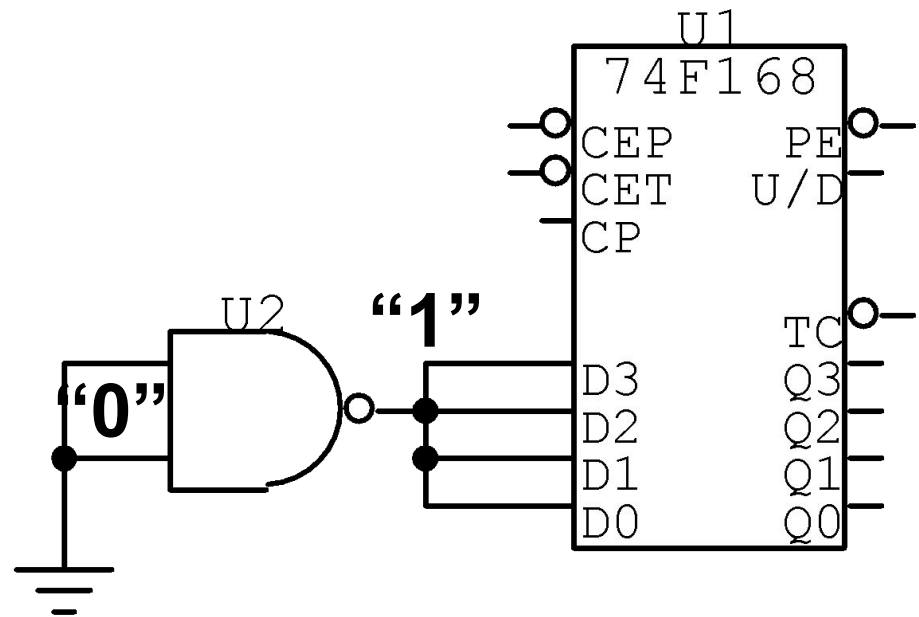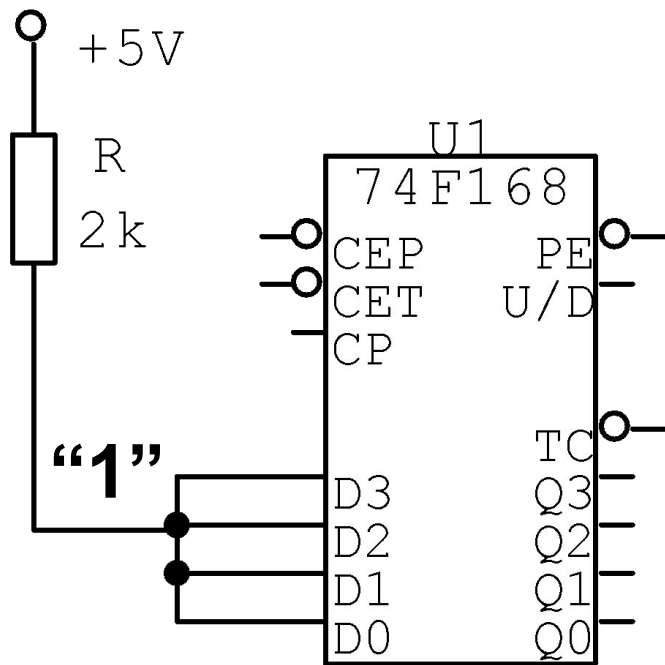

Задание уровня лог "0"

$D_0=D_1=D_2=D_3="0"$

